

عملگرهای با قابلیت پردازش بر روی داده‌های دیجیتال

ضرورت مطالب :

- سیستم‌های عددی (سیستم با بیزی Binary)
- دروازه‌های منطقی
- ساده سازی توابع
- طراحی سیستم‌های مدارهای ترکیبی ساده
- طراحی سیستم‌های مدارهای ترکیبی پیچیده تر
- طراحی سیستم‌های مدارهای ترکیبی منطقی
- طراحی سیستم‌های مدارهای ترکیبی آرگندون
- ساختار داخلی دروازه‌های منطقی

« سیستم های عددی »

سیستم دودویی (اعشاری) (Decimal)

سیستم اعشاری: رقم‌ها: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

مثال →  $(385)_{10} = 3 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

↑ ↑ ↑  
10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup>

سیستم دودویی (باینری) (Binary)

سیستم باینری: رقم‌ها: 0, 1

مثال →  $(100101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (37)_{10}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup>

سیستم مبنای هشت (Octal)

سیستم هشت‌گانه: رقم‌ها: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

مثال →  $(173)_8 = 1 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 3 \times 8^0 = (123)_{10}$

↑ ↑ ↑  
8<sup>2</sup> 8<sup>1</sup> 8<sup>0</sup>

سیستم مبنای شانزده (Hexa Decimal)

سیستم شانزده‌گانه: رقم‌ها: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

10 ← 11 ← 12 ← 13 ← 14 ← 15 ←

مثال →  $(15EF)_{16} = 1 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = (5615)_{10}$

↑ ↑ ↑ ↑  
16<sup>3</sup> 16<sup>2</sup> 16<sup>1</sup> 16<sup>0</sup>

اگر اعداد اعشاری یا کسری بود همانند سیستم دودویی عمل کرده و ازنویسی بجز از ممیز نوانگ مقصود دارند.

مثال →  $(385.91)_{10} = 3 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0 + 9 \times 10^{-1} + 1 \times 10^{-2}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
10<sup>2</sup> 10<sup>1</sup> 10<sup>0</sup> 10<sup>-1</sup> 10<sup>-2</sup>

مثال →  $(100101.101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (37.625)_{10}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
2<sup>5</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>3</sup> 2<sup>2</sup> 2<sup>1</sup> 2<sup>0</sup> 2<sup>-1</sup> 2<sup>-2</sup> 2<sup>-3</sup>

مثال →  $(173.25)_8 = 1 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 3 \times 8^0 + 2 \times 8^{-1} + 5 \times 8^{-2} = (123.3125)_{10}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
8<sup>2</sup> 8<sup>1</sup> 8<sup>0</sup> 8<sup>-1</sup> 8<sup>-2</sup>

مثال →  $(15EF.10A)_{16} = 1 \times 16^3 + 5 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 + 1 \times 16^{-1} + 0 \times 16^{-2} + 10 \times 16^{-3}$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
16<sup>3</sup> 16<sup>2</sup> 16<sup>1</sup> 16<sup>0</sup> 16<sup>-1</sup> 16<sup>-2</sup> 16<sup>-3</sup>

تبدیل سیستم های عددی به عددی ۱۰

۱. تبدیل مبنای ۲ به مبنای ۱۰

$$(a_n \dots a_1 a_0 \cdot a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}) = \underbrace{(a_n x r^n + \dots + a_1 x r^1 + a_0 x r^0)}_{\text{بخش صحیح (x)}} + \underbrace{(a_{-1} x r^{-1} + a_{-2} x r^{-2} + \dots + a_{-m} x r^{-m})}_{\text{بخش کسری (y)}}$$


$$= (x \cdot y)_{10}$$

۲. تبدیل از مبنای ۱۰ به مبنای ۲

برای بدست آوردن رقم که در مبنای ۲، بخش صحیح را در روند تقسیمات متوالی ضربت می‌دهیم. در هر مرحله تقسیم بر مبنای ۲ کرده و باقیمانده حاصل از تقسیم را از رقم‌های مورد نظر خواهد بود و توقف عملیات زمانی خواهد بود که خارج قسمت صفر شود.  
حساب قسمت صحیح + روش تقسیم متوالی

$$\frac{x}{r} = \underbrace{(a_n x r^{n-1} + \dots + a_1 x r^0 + a_0 x r^{-1})}_{\text{صحیح (x}_1)} = x_1 + \frac{a_0}{r}$$
 
$$\frac{x_1}{r} = \underbrace{(a_n x r^{n-2} + \dots + a_2 x r^0 + a_1 x r^{-1})}_{\text{صحیح (x}_2)}$$



حساب قسمت اعشاری + روش ضرب های متوالی

$$y \cdot x r = \underbrace{(a_{-1} x r^0 + a_{-2} x r^{-1} + \dots + a_{-m} x r^{-m+1})}_{\text{صحیح}} = a_{-1} + r x y_1$$

$$y_1 \cdot x r = \underbrace{(a_{-2} x r^0 + a_{-3} x r^{-1} + \dots + a_{-m} x r^{-m+2})}_{\text{صحیح}} = a_{-2} + r x y_2$$


روش ضرب های متوالی، بخش کسری را در هر مرحله در پایه ۲ ضرب نموده، بخش صحیح حاصل ضرب را، رقم مورد نظر را به ما می‌دهد. انجام عملیات زمانی تمام می‌شود که قسمت کسری صفر شود و همچنین بر اساس میزان دقت مورد نظر می‌تواند نقطه اعشاری را



Subject :

Year. 97 Month. 10 Date. 14/16

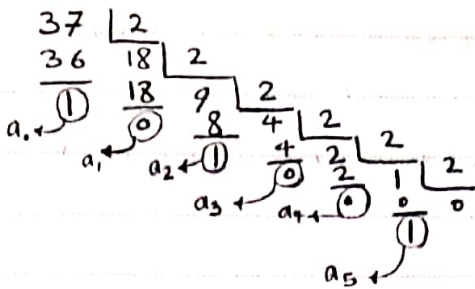مسئله 1: عدد  $(37.625)_{10}$  را در مبانی 2 بنویسید.



$$(37)_{10} = (100101)_2$$


$$0.625 \times 2 = 1.25 \Rightarrow a_1 = 1$$

$$0.25 \times 2 = 0.50 \Rightarrow a_2 = 0 \Rightarrow (0.625)_{10} = (0.101)_2$$

$$0.5 \times 2 = 1.0 \Rightarrow a_3 = 1$$


$$\Rightarrow (37.625)_{10} = (100101.101)_2$$

 مسئله 2: عدد  $(37.625)_{10}$  را در مبانی 8 و 16 بنویسید.



$$(37)_{10} = (45)_8, \quad 0.625 \times 8 = 5.0$$


$$\Rightarrow (37.625)_{10} = (45.5)_8$$

 

$$(37)_{10} = (25)_{16}, \quad 0.625 \times 16 = 10.0$$

$$\Rightarrow (37.625)_{10} = (25.A)_{16}$$

 مسئله 3: عدد  $(101011.111010)_2$  را در مبانی 10 بنویسید.



$$= (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6})$$

$$\Rightarrow (101011.111010)_2 = (43.375)_{10}$$

مسئله 4: معادل عدد در مبانی 8 بنویسید.

$$\begin{aligned} & (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6}) \\ &= [(1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0) \times 2^3 + (0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0)] + [(1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) \times 2^{-3} + (0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times (2^{-3})^2] \\ &= [5 \times 8^1 + 3 \times 8^0] + [7 \times 8^{-1} + 2 \times 8^{-2}] \\ &\Rightarrow (101011.111010)_2 = (53.72)_8 \end{aligned}$$



در روش دیگر برای تبدیل از مبنای 2 به مبنای 8، برای هر سه رقم در مبنای 2 معادل با بیتی یک رقم آن قرار می دهیم.

$$\begin{matrix} (x & y & z) \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 2 & 2 & 2 \end{matrix}$$

$$(\overbrace{101011} \cdot \overbrace{111010})_2 = (53.72)_8$$

ج) عدد  $(612.37)_8$  را به مبنای 2 تبدیل کنید.

برای تبدیل از مبنای 8 به مبنای 2، برای هر رقم در مبنای 8 معادل با بیتی سه رقم آن قرار می دهیم.

$$\begin{matrix} (6 & 1 & 2 & . & 3 & 7) & 8 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\ 110 & 001 & 010 & & 011 & 111 \end{matrix} = (110001010.011111)_2$$

د) عدد  $(101011.111010)_2$  را در مبنای 16 بنویسید.

$$\begin{aligned} & (1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6}) \\ & = [ (0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times 16 + (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) \times 1 ] \\ & \quad + [ (1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times 2^{-4} + (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0) \times (2^{-4})^2 ] \end{aligned}$$

$$= [ 2 \times 16^1 + 11 \times 16^0 ] + [ 14 \times 16^{-1} + 8 \times 16^{-2} ]$$

$$\Rightarrow (101011.111010)_2 = (2B.E8)_{16}$$

در روش دیگر برای تبدیل از مبنای 2 به مبنای 16، برای هر چهار رقم در مبنای 2 معادل با بیتی یک رقم آن قرار می دهیم.

و از رقم مبنای 16 اندازه چهار بیت، چهار بیت، سه بیت و دو بیت می رویم. بگویی که:

$$\begin{matrix} (w & x & y & z) \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{matrix}$$


$$(\overbrace{00101011} \cdot \overbrace{11101000})_2 = (2B.E8)_{16}$$

ه) عدد  $(1100010.011111)_2$  را در مبنای 16 بنویسید.

$$\begin{matrix} & & 8 & & 10 & & 7 & & 12 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 \leftarrow & & & & & & & & \\ \overbrace{00011000} & \overbrace{1010} & \cdot & \overbrace{01111100} & \end{matrix} = (18A.7C)_{16}$$

عدد (9D1.3F)<sub>16</sub> در مبنای 2 بیاید.

$$= (100111010001.00111111)_2^{16}$$

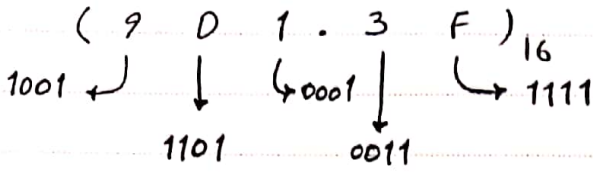

**اعمال حسابی بر روی سیستم های باینری:**

روند کار عملیات حسابی مساب رو در سیستم های دو عددی می باشد. جمع حسابی ← برای مثال در مبنای 2، چون تنها رقم 0 و 1 داریم پس از چهار حالت نیز رخ می دهد.

0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=10

رقم نهمی 10 → 10

مثال →  

$$\begin{array}{r} 1011010 \\ + 1011100 \\ \hline \end{array}$$

رقم نهمی →  

$$\begin{array}{r} 10110110 \\ + \text{رقم نهمی} \\ \hline \end{array}$$
  
 (carry Bit)

(\* رقم نهمی خاصه رقمی است که اگر در جمع 7 بیت داشته باشیم جواب 8 بیت می شود، رقم اول از سمت چپ نهمی نباید است)

تفریق ← برای مثال در مبنای 2، چون تنها رقم 0 و 1 داریم پس از چهار حالت نیز رخ می دهد.

0-0=0, 0-1=1, 1-0=1, 1-1=0

رقم نهمی 10 → 10

مثال →  

$$\begin{array}{r} 100110 \\ - 101100 \\ \hline 001010 \end{array}$$

ضرب ← همانند جمع می شود است. برای مثال در مبنای 2، چون رقم 0 و 1 داریم پس از چهار حالت نیز رخ می دهد.

0x0=0, 0x1=0, 1x0=0, 1x1=1

مثال →  

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 101 \\ \hline 1001 \\ 0000 \\ 1001 \\ \hline 101101 \end{array}$$

تقسیم ← همانند تفریق می شود است.

مثال →  

$$\begin{array}{r} 1001 \text{ } | \text{ } 10 \\ - 1010 \text{ } | \text{ } 1 \\ \hline 0111 \end{array}$$

مکمل (مستقیم) بیت عدد در مبنا  $r$ : (complement)

مکمل  $r$   
مکمل  $r-1$

اگر  $N$  بیت عدد در مبنا  $r$  با مقدار  $n$  رقم صحیح و  $m$  رقم کسری باشد.

$$(N)_r \text{ مکمل } r \text{ عدد} = r \text{'s comp} = \begin{cases} r^n - N & N \neq 0 \\ 0 & N = 0 \end{cases}$$

مثال 3: مکمل  $r$  اعداد  $(19,625)_{10}$  و  $(1101.1010)_2$  بیابید.

$$(19,625)_{10} \text{ مکمل } 10 \text{ عدد} = 10^2 - (19,625)_{10} = (80,375)_{10}$$

$$(1101.1010)_2 \text{ مکمل } 2 \text{ عدد} = 2^4 - (1101.1010)_2 = (0010.0110)_2$$

در روش دیگر برای نوشتن مکمل  $r$  عدد  $(N)$  می توانیم بصورت زیر عمل کنیم.  
از کم ارزش ترین رقم  $N$  (از سمت راست) تا به اولین رقم 1 که می بینیم همان ارقام  $0$  نوشته می شوند، از آن به بعد ارقام 1 و ارقام 0 به 1 تبدیل می شود.

مکمل  $r-1$ : اگر  $N$  بیت عدد در مبنا  $r$  با مقدار  $n$  رقم صحیح و  $m$  رقم کسری باشد.

$$(N)_r \text{ مکمل } (r-1) \text{ عدد} = (r-1) \text{'s comp} = r^n - r^{-m} - (N)_r$$

مثال 4: مکمل  $r-1$  اعداد  $(19,625)_{10}$  و  $(1101.1010)_2$  بیابید.

$$(19,625)_{10} \text{ مکمل } 9 \text{ عدد} = 10^2 - 10^{-3} - (19,625)_{10} = (80,374)_{10}$$

$$(1101.1010)_2 \text{ مکمل } 1 \text{ عدد} = 2^4 - 2^{-4} - (1101.1010)_2 = (0010.0101)_2$$

در روش دیگر برای نوشتن مکمل  $r-1$  عدد  $(N_2)$  می توانیم بصورت زیر عمل کنیم.  
در رقم  $i$ امی عدد  $N$ ، رقم  $i$ امی 1 به 0 و رقم  $i$ امی 0 به 1 تبدیل می شود.



اجاباً عمل تفریق توسط با جاگرتی مکمل ۱ و عمل جمع :  
 حساب با جاگرتی مکمل ۲ ← (M-N=?)

۱ مکمل ۲ عدد N حساب کنیم .

۲ جمع M با مکمل ۲ عدد N

۳ اگر حاصل جمع دارای بیت نقره نباشد، با حذف نمودن بیت نقره، حاصل تفریق بدست خواهد آمد.  
 اگر حاصل جمع دارای بیت نقره نباشد، مکمل ۲ حاصل جمع با علامت منفی برابر حاصل تفریق خواهد بود.

$$\begin{array}{r} 1101001 \\ -1011101 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\text{مکمل ۲ عدد N}} \begin{array}{r} 1101001 \\ +0100011 \\ \hline 1001100 \end{array} \rightarrow 0001100$$

$$\begin{array}{r} 1001101 \\ -1100010 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\text{مکمل ۲ عدد N}} \begin{array}{r} 1001101 \\ +0011110 \\ \hline 1101011 \end{array} \xrightarrow{\text{منفی مکمل ۲}} -0010101$$

حساب با جاگرتی مکمل ۱ ← (M-N=?)

۱ مکمل ۱ عدد N حساب می کنیم .

۲ جمع M با مکمل ۱ عدد N

۳ اگر حاصل جمع دارای بیت نقره نباشد، با حذف نمودن بیت نقره، حاصل تفریق برابر حاصل جمع مرده قبل علاوه ۱ می باشد.  
 اگر حاصل جمع دارای بیت نقره نباشد، مکمل ۱ حاصل جمع با علامت منفی برابر حاصل تفریق خواهد بود.

$$\begin{array}{r} 1101001 \\ -1011101 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\text{مکمل ۱ عدد N}} \begin{array}{r} 1101001 \\ +0100010 \\ \hline 1001011 \\ +1 \\ \hline 0001100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001101 \\ -1100010 \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\text{مکمل ۱ عدد N}} \begin{array}{r} 1001101 \\ +0011101 \\ \hline 1101010 \end{array} \xrightarrow{\text{منفی مکمل ۱}} -0010101$$

نمایش اعداد با علامت :

سیستم ضرب بیت



$\left. \begin{array}{l} 0 \text{ برای عدد مثبت} \\ 1 \text{ برای عدد منفی} \end{array} \right\}$

- 1. روش مقدار - علامت ← مقدار عدد مورد نظر همراه با بیت علامت
  - 2. روش مکمل یک - علامت ← عدد مثبت ← عدد همراه بیت علامت (0) عدد منفی ← مکمل عدد همراه بیت علامت
  - 3. روش مکمل دو - علامت ← عدد مثبت ← عدد همراه بیت علامت (0) عدد منفی ← مکمل دو عدد همراه بیت علامت
- (روش 3 کاربرد تر است)

مسئله 5: عدد +9 و -9 را بصورت سیستم ضرب بیت با سه روش بیان دهید.

روش مقدار - علامت

$$\left. \begin{array}{l} +9 \leftarrow 0'0001001 \\ -9 \leftarrow 1'0001001 \end{array} \right\}$$


روش مکمل یک - علامت

$$\left. \begin{array}{l} +9 \leftarrow 0'0001001 \\ -9 \leftarrow 1'1110110 \end{array} \right\}$$

روش مکمل دو - علامت

$$\left. \begin{array}{l} +9 \leftarrow 0'0001001 \\ -9 \leftarrow 1'1110111 \end{array} \right\}$$

اجرای عمل حسابی در سیستم با روش عمل دو:

 


مسئله 6: عمل حسابی با روی دو عدد +9 و ±14 انجام دهید. (فقط بیت جمع کننده استخراج داریم)

$$\begin{array}{r}
 +9 \quad 0001001 \\
 +14 \rightarrow 0001110 \\
 +23 \rightarrow 0001011 \\
 \hline
 -9 \quad 1111011 \\
 -14 \rightarrow 11110010 \\
 -23 \rightarrow 111101001 \\
 \hline
 \text{مکمل دو عدد}
 \end{array}
 \quad , \quad
 \begin{array}{r}
 -9 \quad 1111011 \\
 +14 \rightarrow 0001110 \\
 +5 \rightarrow 0000101 \\
 \hline
 \text{بیت علامت}
 \end{array}
 \quad , \quad
 \begin{array}{r}
 +9 \quad 0001001 \\
 -14 \rightarrow 11110010 \\
 -5 \rightarrow 11111011 \\
 \hline
 \text{بیت علامت} \\
 \text{مکمل دو عدد}
 \end{array}$$

 **حافظه (Memory) و ثبت (Register):**


هر دو واحد فیزیکی، واحد فیزیکی برای نگهداری اطلاعات با بیتی (ترکیبات 0 و 1) در سیستم دیجیتال می باشند.  
 حافظه برای واحدی که نگهداری بلندمدت اطلاعات را به عهده دارد.  
 و ثبت برای واحدی که نگهداری کوتاه مدت اطلاعات را به عهده دارد.  
 واضح است که در سیستم های دیجیتال برای نگهداری هر بیت 0 یا 1 یک خانه لازم می باشد. بنابراین مثلا در یک سیستم 8 بیت بیتی، 8 بیت بصورت 8 خانه در کنار یکدیگر بیان می شوند.

word ← word ← در یک سیستم 8 بیت بیتی، 8 بیت داده های با بیتی 1 و 0 می باشد.



 **کدهای با بیتی:**

هر ترکیب از 0 و 1 که بصورت منضمه بجز بیانگر یک کاراکتر خاص باشد یک کد با بیتی می نامند.



واضح است که اگر بخواهیم  $m$  کاراکتر خاص را که دارای  $n$  بیتی نیاز می باشد، بخوی که  $m \leq 2^n$  برای سیستم های دیجیتال می توان کدهای مختلفی تعریف نمود، ولی باید جدولی که برای کار کردن با سیستم معلوم باشد.

جدول کد:

کاراکتر	کدها
A	---
B	---
⋮	---
*	---
⋮	---
0	---
1	---
⋮	---

**کدهای عددی:**

فرض می کنیم که در سیستم دیجیتال مورد نظر با اعداد سروکار دارد. بنابراین لازم است برای وارد نمودن اعداد داخل آن از کدهایی برای نمایش رقم های ده گانه استفاده می نماییم.

$m=10 \Rightarrow m=10 < 2^4 \Rightarrow n=4$



1. کد BCD (Binary coded Decimal) ← بیت کد چهارمینی کد از روی میادیل با اینتری ،  
رقم مورد نظر بدیت می آید . (معمولاً از این کد استفاده می کنند)

2. کد Ex-3 (بدلاوه 3) ← Ex-3 = BCD + 0011

3. کد 84-2-1 ← وزن هر بیت بصورت 8، 4، 2، 1 است

4. کد 24 21 ← وزن هر بیت بصورت 4، 2، 1 است

کد اعداد مورد نظر (رقم ها)	BCD	Ex-3	84-2-1	24 21
0	0000	0011	0000	0000
1	0001	0100	0111	0001
2	0010	0101	0110	0010
3	0011	0110	0101	0011
4	0100	0111	0100	0100
5	0101	1000	1011	0101
6	0110	1001	1010	
7	0111	1010	1001	
8	1000	1011	1000	
9	1001	1100	1111	

مثال 7: عدد 695 بصورت سیستم BCD و Ex-3 نشان دهید .

$$695 = (0110 \ 1001 \ 0101)_{BCD} , \quad 695 = (1001 \ 1100 \ 1000)_{Ex-3}$$

کد لتری :  
ترکیبات با اینتری مخصوص اینتری که بصورت متوالی بیان می شوند و دارای این ویژگی هستند که هر عددی که با خطی که قبلی و بعدی خود فقط در یک بیت متفاوت است .

- کد لتری دو بیتی :
- 00
  - 01
  - 11
  - 10

منطق باینری ( Binary Logic ) :

منظور از منطق باینری بیان یک روش ریاضی برای توصیف و پردازش داده‌های دوتایی می‌باشد.  
در منطق باینری 2 رقم است تا بگیری عملیات برای انجام پردازش های مورد نظر تعریف گردد که از جمله این عملیات سه عملگر پایه‌ای زیر می‌باشند :

- AND "و" منطقی
- OR "یا" منطقی
- NOT "نقی" منطقی

با در نظر گرفتن متغیرهای باینری x و y، برای هر کدام از عملگرهای رو به رو، جدول عملگری برای توصیف عملگرها بیان می‌گردد.

عملگر AND ← نماد ریاضی آن بصورت  $x \cdot y$  است.

نماد مدار آن بصورت رو به رو است  $x \cdot y$   
 اگر حداقل یکی از متغیرهای وارد شونده صفر باشد، خروجی صفر می‌شود و زمانی 1 می‌گردد که تمامی ورودی‌ها (متغیرهای وارد شونده) 1 باشد.

جدول عملگر →

x	y	حاصل AND $x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

عملگر OR ← نماد ریاضی آن بصورت  $x + y$  است.

نماد مدار آن بصورت رو به رو است  $x + y$   
 اگر حداقل یکی از متغیرهای وارد شونده 1 باشد، حاصل آن 1 می‌شود و وقتی صفر می‌شود که تمامی متغیرها صفر باشند.

جدول عملگر →

x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

عملگر NOT ← نماد ریاضی آن بصورت  $\bar{x} = x'$  است.

نماد مدار آن بصورت رو به رو است  $\bar{x} = x'$

جدول عملگر →

x	$\bar{x} = x'$
0	1
1	0


نکته :


2 رقم بزرگ است دو عملگر معرفی شده  $(AND) \cdot$  و  $(OR) +$ ، دو عملگر منطقی می‌باشند و با عملیات ریاضی ضرب (•) و جمع (+) متفاوت می‌باشند.

مدارات کلیدی برای توصیف عملگرهای باینری :


- 0 : باز / خاموش / 0 مپ
- 1 : بسته / روشن / 1 مپ

توصیف AND ←

 

 


توصیف OR ←

 

توصیف NOT ←
 
### دروازه‌های منطقی (Logic Gates):

مقصود از این دروازه منطقی، مدار است که بیت عملگر را در عمل اجرا می‌کند.




دروازه‌های معمولی در بسته‌های چندتایی بصورت یک تراشه (مدار مجتمع) (IC) طراحی و تولید می‌شوند.

Integrated Circuit ←




\* چند رقم اول بیانگر تکنولوژی ساخت دروازه است... مانند TTL، MOS، CMOS

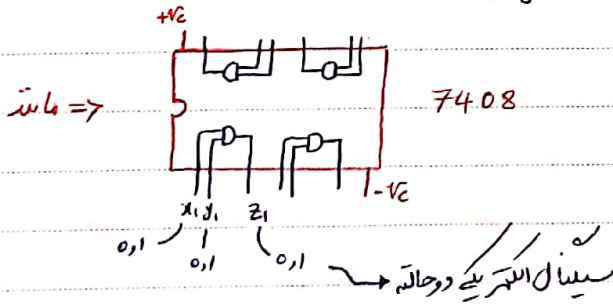\* چند رقم بعدی بیانگر عملگرها یا مدارهای عمل کننده داخلی است


 
### سیگنال‌های باینری:

واضح است که برای کار عملی بایست دروازه منطقی ورودی‌ها را در دو حالت داده‌های باینری باید از باینری سیگنال‌های الکتریکی منابع استفاده نمایم که با توجه به ماهیت باینری مورد نظر، این سیگنال‌ها تیر دو حالت باشند. که برای این منظور از دو سطح ولتاژ متفاوت استفاده می‌شود.








در حالی که در مورد سیگنال دیجیتال با نوسان زیاد، Low v. (صفرولت) معادل صفر منطقی و High v. معادل 1 منطقی در نظر می گیریم. احتیاط سطح ولتاژ به معادله منطقی ←

منطق مثبت : High v. → "1" , Low v. → "0"  
 منطق منفی : High v. → "0" , Low v. → "1"


منطق مثبت			منطق منفی		
x	y	x.y	x	y	x.y
L	L	L	L	L	H
L	H	L	L	H	H
H	L	L	H	L	H
H	H	H	H	H	L

نکته :

   تغذیه همان سطح ولتاژی است که باید به ترانس داره بشود.  
 مثال 3: سیگنال خروجی دروازه AND و OR برای دو سیگنال x و y بدست آورید.



سیگنال خروجی دروازه AND ←

 

سیگنال خروجی دروازه OR ←

تقسیم بندی ترانس بر اساس بزرگی ساختاری آنها :

- Scale
- small ← SSI
- Medium ← MSI
- Large ← LSI
- VLSI

جبر بول (Boolean Algebra):

یک سیستم جبر ریاضی که از آن برای کار کردن در سیستم های باینری استفاده می نمایم. سیستم جبر بول یک سیستم ریاضی، تعریف شده بر مجموعه عناصر B و دو عملگر با علامت + و . می باشد که اصول زیر بر روی آن حکم قرار است:

- اصل اول (B1): بسته بودن
  - 1 مثبت + :  $\forall x, y \in B \rightarrow x + y \in B$
  - 2 مثبت . :  $\forall x, y \in B \rightarrow x \cdot y \in B$
- اصل دوم (B2): جایابی
  - 1 مثبت + :  $\forall x, y \in B \rightarrow x + y = y + x$
  - 2 مثبت . :  $\forall x, y \in B \rightarrow x \cdot y = y \cdot x$
- اصل سوم (B3): عضو خنثی
  - 1 برای عملگر + :  $\exists e \in B, \forall x \in B : e + x = x + e = x$
  - 2 برای عملگر . :  $\exists f \in B, \forall x \in B : f \cdot x = x \cdot f = x$
- اصل چهارم (B4): عضو مکمل
  - 1 برای عملگر + :  $\forall x \in B, \exists x' \in B : x + x' = x' + x = f$
  - 2 برای عملگر . :  $\forall x \in B, \exists x' \in B : x \cdot x' = x' \cdot x = e$
- اصل پنجم (B5): بخشندگی
  - 1 بخشندگی + روی . :  $\forall x, y, z \in B \rightarrow x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
  - 2 بخشندگی . روی + :  $\forall x, y, z \in B \rightarrow x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
- اصل ششم (B6): اصل وجودی
  - مجموعه B شامل حداقل 2 عضو متفاوت باشد.

جبر بول باینری:

با در نظر گرفتن مجموعه عناصر  $B = \{0, 1\}$  و عملگرهای + (OR) و . (AND) و اصول اشاره شده برای جبر بول، جبر بول باینری تعریف می شود.

- اصل اول (B1): بسته بودن
  - 1 :  $\forall x \in B \rightarrow x + x \in B$
  - 2 :  $\forall x \in B \rightarrow x \cdot x \in B$
- اصل دوم (B2): جایابی
  - 1 :  $\forall x, y \in B \rightarrow x + y = y + x$
  - 2 :  $\forall x, y \in B \rightarrow x \cdot y = y \cdot x$
- اصل سوم (B3): عضو خنثی
  - 1 :  $\forall x \in B, (e=0) \rightarrow x + 0 = 0 + x = x$
  - 2 :  $\forall x \in B, (f=1) \rightarrow x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
- اصل چهارم (B4): عضو مکمل
  - 1 :  $\forall x \in B, \exists x' = \bar{x} \in B \rightarrow x + x' = x' + x = 1$
  - 2 :  $\forall x \in B, \exists x' = \bar{x} \in B \rightarrow x \cdot x' = x' \cdot x = 0$
- اصل پنجم (B5): بخشندگی (دو طرفی)
  - 1 :  $\forall x, y, z \in B \rightarrow x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
  - 2 :  $\forall x, y, z \in B \rightarrow x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
- اصل ششم (B6): اصل وجودی
  - وجود دو عضو متفاوت

بررسی و اثبات قضایای بر اساس جدول درستی:

یک روش برای اثبات قضایا، روش جدول درستی می باشد. که در آن باید درستی را به در دو طرف تساوی برابر تمام مقادیر معتبر برای متغیرها بررسی کرد.

اثبات  $x \cdot (y+z) = x \cdot y + x \cdot z$   $\rightarrow$  مانت

x	y	z	$x \cdot (y+z)$	$x \cdot y + x \cdot z$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
1	1	1		
1	1	0		
1	0	1		
1	0	0		
1	1	1		

ستون جدول را کامل کرده و مشاهده می شود که عبارت های دو ستون با یکدیگر برابر است. (روش طوطی است و کاربرد زیادی ندارد)

قاعده دوگانگی (Duality):

در صورتی که در یک عبارت با استفاده از عملگرهای  $\leftarrow$  و  $\rightarrow$  و تغییر عناصر  $0$  و  $1$  ایجاد شود، عبارت با استفاده از عملگرهای  $\leftarrow$  و  $\rightarrow$  معکوس خواهد بود، این دو عبارت دوگان یکدیگر می نامند. برخی قضایای جدول درستی:

$x + x = x \leftarrow 1$

$x \cdot x = x \leftarrow 2$

$T_1$

اثبات  $0 \rightarrow x \cdot x \xrightarrow{\text{حقیقی}} x \cdot x + 0 \xrightarrow{\text{مکمل}} x \cdot x + x' \cdot x \xrightarrow{\text{دوگانه}} x \cdot (x+x') \xrightarrow{\text{مکمل}} x \cdot 1 \xrightarrow{\text{حقیقی}} x$   
 اثبات  $1 \rightarrow x + x \xrightarrow{\text{حقیقی}} (x+x) \cdot 1 \xrightarrow{\text{مکمل}} (x+x) \cdot (x'+x) \xrightarrow{\text{دوگانه}} x + (x \cdot x') \xrightarrow{\text{مکمل}} x + 0 \xrightarrow{\text{حقیقی}} x$

اثبات 1 می توان از دوگان اثبات 2 برداشت آورد.

$x + 1 = 1 \leftarrow 1$

$x \cdot 0 = 0 \leftarrow 2$

$T_2$

اثبات  $0 \rightarrow x \cdot 0 \xrightarrow{\text{حقیقی}} x \cdot 0 + 0 \xrightarrow{\text{مکمل}} x \cdot 0 + x' \cdot x \xrightarrow{\text{دوگانه}} x \cdot (0+x') \xrightarrow{\text{حقیقی}} x \cdot x' \xrightarrow{\text{مکمل}} 0$

$(\overline{\overline{x}}) = (x')' = x \leftarrow T_3$

اثبات  $0 \rightarrow y \oplus x' \xrightarrow{\text{برقراری مکمل برای y}} \begin{cases} y + y' = 1 \\ y \cdot y' = 0 \end{cases} \xrightarrow{y=x'} \begin{cases} x' + (x')' = 1 \\ x' \cdot (x')' = 0 \end{cases} \Rightarrow 0(x')' = x$

$x + (y+z) = (x+y) + z \leftarrow 1$   
 $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z \leftarrow 2$   $T_4$  (قانون تری)

x	y	z	$y+z$	$x+(y+z)$	$x+y$	$(x+y)+z$
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	1	1				

با تکمیل ستون های جدول درستی را به کمک مشخص می شود. قسمت 2 نیز بصورت دوگان قسمت 1 اثبات می کرد.



$$\left. \begin{aligned} (x+y)' &= x' \cdot y' \\ (x \cdot y)' &= x' + y' \end{aligned} \right\} \text{ (بورتان) } T_5$$

1) اثبات 1 → بر اساس اصل اول :

$$\begin{cases} (x+y) + (x' \cdot y') \stackrel{?}{=} 1 \\ (x+y) \cdot (x' \cdot y') \stackrel{?}{=} 0 \end{cases}$$

$(x+y) + (x' \cdot y')$  شرکت توزیعی  $x + [y + (x' \cdot y')]$  وختی  $x + [(y+x') \cdot \overbrace{(y+y')}^{\text{مکمل 1}}]$

مکمل وختی  $x + (y+x')$  شرکت توزیعی  $(x+x') + y = 1 + y = y$

2) اثبات 2 → بر اساس اصل مکمل :

$$\begin{cases} (x \cdot y) + (x' + y') \stackrel{?}{=} 1 \\ (x \cdot y) \cdot (x' + y') = 0 \end{cases}$$

$(x \cdot y) \cdot (x' + y')$  شرکت توزیعی  $x \cdot [y \cdot (x' + y')]$  وختی  $x \cdot [(y \cdot x') + (y \cdot y')]$

مکمل وختی  $x \cdot (y \cdot x')$  شرکت توزیعی  $(x \cdot x') \cdot y = 0 \cdot y = 0$

$$\left. \begin{aligned} x + (x \cdot y) &= x \\ x \cdot (x + y) &= x \end{aligned} \right\} \text{ (توزیع جزیب) } T_6$$


3) اثبات 3 →  $x \cdot (x+y)$  وختی  $(x+0) \cdot (x+y)$  وختی  $x + (0 \cdot y) = x + 0 = x$

4) اثبات 4 →  $x + (x \cdot y)$  وختی  $(x \cdot 1) + (x \cdot y)$  وختی  $x \cdot (1+y) = x \cdot 1 = x$

اولویت در محاسبه ارزش یک عبارت جبری :

1 پرانتز    2 NOT    3 AND    4 OR

توابع منطقی (باینری) (بولی) :

 

متغیر از یک تابع باینری (منطقی) یک عبارت جبری می باشد که بر اساس چند متغیر باینری (مستقل) که با عملگرهای باینری با یکدیگر متصل شده اند. این تابع باینری می تواند بعنوان یک تابع حرف (خروجی) در مدارهای منطقی باشد.

عبارت →  $F(w,x,y,z) = w \cdot x \cdot y + w \cdot y \cdot z$

به دست آوردن جدول درستی (عملکرد) یا عبارت دیگر به دست آوردن ارزش توابع :

واضح است که چون متغیرهای مستقل، باینری بوده و فقط مقادیر 0 و 1 نامی گیرند و با عملگرهای باینری ترکیب شده اند، حاصل ارزش این عبارت نامی باینری 0 یا 1 خواهد بود. بنابراین هر تابع باینری برای هر ترکیب باینری 0 و 1 از متغیرهای آن تابع، یک از ارزش های 0 یا 1 را خواهد گرفت.

Subject:

Year. 97 Month. 11/12 Date. 30/05

سؤال 2: ارزش توابع زیر را بدست آورید.

$$F_1 = xy z'$$

$$F_2 = x + y' z$$


$$F_3 = x' y' z + x' y z + x y'$$

$$F_4 = x y' + x' z$$

x	y	z	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0

دو تابع معادل (برابر):  
 دو تابع با معادل می‌گویند در صورتی که ارزش آنها برابر هم باشند از ترکیبات باسیری متغیرهای ورودی توابع به‌طور متناظر برابر باشد. مانند F<sub>3</sub> و F<sub>4</sub> مثال بالا.  
 نکته:

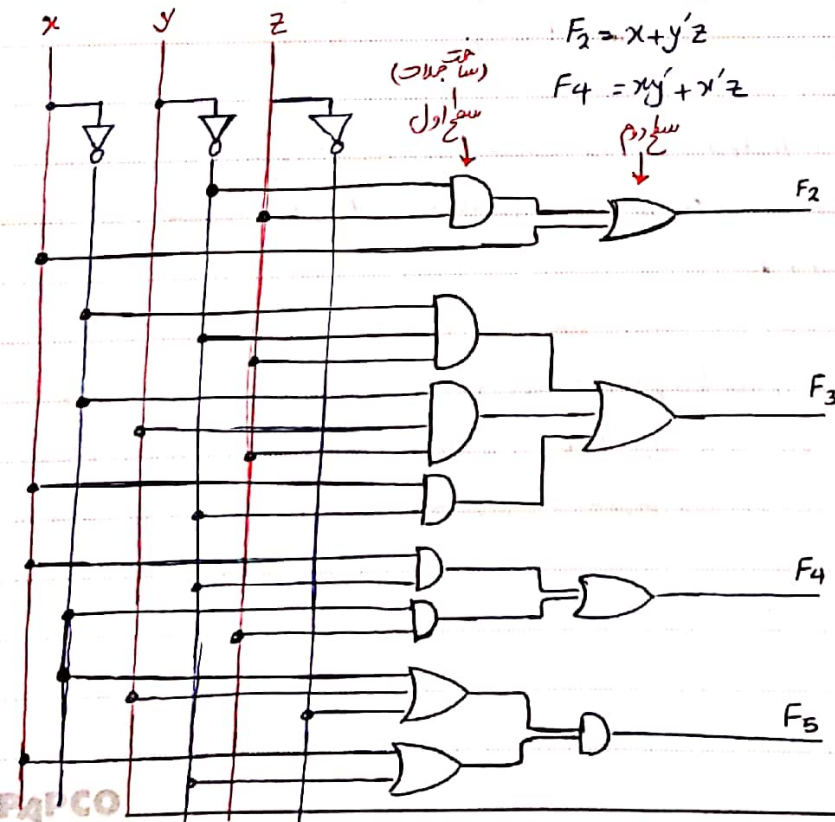می‌توان در مدارهای از توابع معادل یا یکدیگر استفاده نمود. ← ساده سازی در توابع باسیری  
 معیاره سازی توابع باسیری با دروازه‌های منطقی:  
 طبق مثال بالا توابع F<sub>2</sub>، F<sub>3</sub> و F<sub>4</sub> ساده سازی می‌کنیم.



Fajr CO



بنا بر اساس تعاریف و خواص، بیاییم ببینیم که آیا این تابع همگراست یا نه. در سطح اول، جملات توسط متغیرها و مکمل آنها ساخته می‌شوند و در سطح دوم، جملات برای ساخت تابع ترکیبی می‌شوند.

ساده سازی توابع:

یک از مختصرترین مراحل قبل از ساده سازی توابع با بسطی (یک از مراحل مهم در این مبحث) ساده سازی توابع با بسطی می‌باشد. منظور از ساده سازی، بدست آوردن ساده ترین فرم نمایی یک تابع (یعنی فرم با کمترین دروازه های متغیر) می‌باشد.

فولاً در این فصل، ساده سازی با بسطی اصول و قضایای جدیدی را برای بسطی (انجام می‌دهیم).

$$\begin{array}{l} x+x' = 1 \quad x+x+x = x \quad F+1 = 1 \\ \text{مثال} \rightarrow x \cdot x' = 0 \quad x \cdot x \cdot x = x \quad F \cdot 0 = 0 \quad x+xy = x \end{array}$$

مثال 10. توابع زیر را ساده کنید.

(الف)  $F_3 = x'y'z + x'yz + xy'$

$$F_3 = x'y'z + x'yz + xy' \xrightarrow{\text{کشی}} x'z(y'+y) + xy' \xrightarrow{\text{مکمل}} x'z + xy'$$

(ب)  $G_1 = x + x'y$

$$G_1 = x + x'y \xrightarrow{\text{کشی}} (x+x')(x+y) \xrightarrow{\text{مکمل}} x+y$$

(ج)  $G_2 = x \cdot (x'+y)$

روش اول:  $G_2 = x \cdot (x'+y) \xrightarrow{\text{کشی}} xx' + xy = x \cdot y$

روش دوم:  $G_2 = x \cdot y$  (دوگان  $G_1$  است پس ساده شده آنها نیز دوگان اند.)

(د)  $G_3 = xy + x'z + yz$

$$\begin{aligned} G_3 &= xy + x'z + yz = xy + x'z + yz \cdot 1 = xy + x'z + yz \cdot (x+x') \\ &= xy + x'z + xy + x'yz = xy(1+z) + x'z(1+y) = xy + x'z \end{aligned}$$

(ه)  $G_4 = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z)$

روش اول:  $G_4 = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z) = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z+0)$

$$= (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z+xx') = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (x+y+z) \cdot (x'+y+z)$$

= ...

روش دوم:  $G_4 = (x+y) \cdot (x'+z)$  (دوگان  $G_3$  است)

مکمل تابع:

مکمل تابع  $F$  با  $\bar{F} = F'$  می‌دهیم که از نظر ارزشی مکمل ارزش‌های تابع  $F$  خواهد داشت. (یعنی هر جا  $F$  برابر 1 باشد  $F'$  برابر 0 و هر جا  $F$  برابر 0 باشد  $F'$  برابر 1). برای بدست آوردن عبارت جبری مکمل یک تابع می‌توان از روش زیر استفاده کرد:

1. اعمال دو مرحله‌ای قانون دموکان

2. ابتدا دوگان تابع را بدست می‌آوریم و سپس مکمل متغیرهای آن را مکمل می‌کنیم.



سوال 11، مکمل توابع زیری بدست آورید. (احمال دومرحله ای قانون دورطمان)

الف)  $G_1 = x + x'y$

$G_1' = \overline{x + x'y} = x' \cdot (x'y)' = x' \cdot (x+y)$

ب)  $G_2 = xy + x'z + yz$

$G_2' = \overline{xy + x'z + yz} = (xy)' \cdot (x'z)' \cdot (yz)' = (x'+y') \cdot (x+z) \cdot (y'+z')$

ج) قسمت الف و ب از روش دوم انجام دهید.

$G_1 = x + x'y \rightarrow G_1 \text{ دوگان} = x \cdot (x'+y) \rightarrow G_1' = x' \cdot (x+y)$

$G_2 = xy + x'z + yz \rightarrow G_2 \text{ دوگان} = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z) \rightarrow G_2' = (x'+y') \cdot (x+z) \cdot (y'+z')$

$(Q+P)' = Q' \cdot P'$  ,  $(Q \cdot P)' = Q' + P'$

ساده شده مکمل یک تابع برابر مکمل شده تابع می باشد.

انواع نمایی توابع باسنری:

1. نمایی (Sum of product) SOP  $\leftarrow$  نمایی که جملات با AND ساخته می شود و با OR ترکیب می شود.

جملات منفرد  $\rightarrow$  ترکیب جمع  $\rightarrow$   $G_1 = xy + x'z + yz$   $\rightarrow$  ساده

2. نمایی POS  $\leftarrow$  نمایی که جملات با OR ساخته می شود و با AND ترکیب می شوند.

جملات جمع  $\rightarrow$  ترکیب منفرد  $\rightarrow$   $G_2 = (x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z)$   $\rightarrow$  ساده

نمایی استاندارد

نمایی کمی کانزیت  $\leftarrow$  نمایی از تابع که در تمام جملات آن، تمام متغیرهای تابع (به فرم مکمل یا عادی) حضور داشته باشند.

را مجموع minterms (فرم SOP)  $\leftarrow$  جملاتی که با AND ساخته می شوند و در نمایی آنها تمام متغیرهای (فرم عادی یا مکمل) حضور داشته باشند.

minterms حاصل از دو متغیر  $\leftarrow x'y, x'y', x'y, x'y$   $\leftarrow$  4 متغیر

minterms حاصل از سه متغیر  $\leftarrow x'y'z, x'y'z', x'y'z, x'y'z, x'y'z, x'y'z, x'y'z, x'y'z$

minterms حاصل از n متغیر  $\leftarrow 2^n$  متغیر

ساده  $\rightarrow G_3 = x'y'z + x'yz + xy'z$

2. حاصل ضرب max terms (فرم POS)  $\leftarrow$  جملاتی که با OR ساخته می شوند و در نمایی آنها تمام متغیرهای (فرم عادی یا مکمل) حضور داشته باشند.

max terms حاصل از دو متغیر  $\leftarrow x+y, x+y, x+y, x+y$   $\leftarrow$  4 متغیر

max terms حاصل از سه متغیر  $\leftarrow$  8 متغیر و max terms حاصل از n متغیر  $\leftarrow 2^n$  متغیر

ساده  $\rightarrow G_4 = (x+y+z) \cdot (x'+y'+z) \cdot (x+y+z)$

: Maxterms , minterms

: Maxt. , mint. ترکیبات باسیری

با در نظر گرفتن حالت سه متغیری x, y, z

← mint. جملات صریح از متغیرها

AND

ویژگی AND + با توجه به 1 بودن خروجی AND در سایر اوقات

فقط تا آن دردی هائیکان! باشد.

کوه اختصاص ← mint. برای یافتن ترکیب باسیری

اختصاص داده می شود که عبارت mint. از برای آن

ترکیب را گردد

← m<sub>10</sub> = w, x, y, z چهار متغیری

← m<sub>5</sub> = w, x, y, z چهار متغیری

← Maxt. جمله جمعی از متغیرها

OR

ویژگی OR + فقط زمانی صفر است که تا ورودی های آن صفر باشد

در غیر این صورت! خواهد بود. اختصاص Maxt. عبارت ← Maxt. برای یافتن ترکیب باسیری در تقاضای کسرم که Max. از برای آن ترکیب باسیری میفرورد.

← m<sub>11</sub> = w, x, y, z چهار متغیری

← m<sub>2</sub> = w, x, y, z چهار متغیری


نمایش کانونیت تابع باسیری =

مجموع mint. حاصل ضرب Maxt.

نمایش کانونیت بر اساس جدول درستی تابع =

سؤال 12 = نمایش کانونیت f<sub>1</sub> داده شده در جدول درستی باید. f<sub>1</sub>(x, y, z) برابر است با مجموع mint. های متناظر با نقاطی که f<sub>1</sub> در آن برابر 1 باشد.
 
$$f_1(x, y, z) = \text{مجموع mint.} = x'y'z + x'yz' + xy'z + xyz$$



P4PCD

نکته:   
 بدرتگر فرنیخ ارزش کی تابع، mint. متناظر با آن ترکیب با سیری که ارزش تابع برای آن 1 است است   
 بصورت OR باقیمت جملات منویسیم.   
 مثال 13: غایب کی کلونیک  $f_2$  داده شده در جدول درست است یا نه.

x	y	z	mint.	$f_2$
0	0	0	$x'y'z'$	1
0	0	1	$x'y'z$	1
0	1	0	$x'yz'$	0
0	1	1	$x'yz$	0
1	0	0	$xy'z'$	0
1	0	1	$xy'z$	1
1	1	0	$xyz'$	0
1	1	1	$xyz$	0

$$f_2(x,y,z) = x'y'z' + x'y'z + xy'z$$

$$= m_0 + m_1 + m_5$$

$$= \Sigma(0, 1, 5)$$

مثال 14: غایب کی Maxt. برای  $f_1, f_2$  است یا نه.

Maxt.	x	y	z	$f_1$	$f_2$
$x+y+z$	0	0	0	0	1
$x+y+z'$	0	0	1	1	1
$x+y'+z$	0	1	0	1	0
$x+y'+z'$	0	1	1	0	0
$x'+y+z$	1	0	0	1	0
$x'+y+z'$	1	0	1	0	1
$x'+y'+z$	1	1	0	1	0
$x'+y'+z'$	1	1	1	0	0

$$f_1(x,y,z) = (x+y+z) \cdot (x+y'+z) \cdot (x'+y+z) \cdot (x'+y'+z)$$

$$= m_0 \cdot m_3 \cdot m_5 \cdot m_7$$

$$= \Pi(0, 3, 5, 7)$$

$$f_2(x,y,z) = (x+y'+z) \cdot (x+y'+z') \cdot (x'+y+z) \cdot (x'+y'+z) \cdot (x'+y'+z')$$

$$= m_2 \cdot m_3 \cdot m_4 \cdot m_6 \cdot m_7$$

$$= \Pi(2, 3, 4, 6, 7)$$

نکته:   
 بدرتگر فرنیخ ارزش کی تابع، Maxt. متناظر با آن ترکیب با سیری که ارزش تابع برای آن 0 است است   
 بصورت AND باقیمت جملات منویسیم.

نکته:   
 چه توان از روی یک غایب، غایب دیگر بدست آورده میشود که شماره های که جزو یک غایب نیست، در غایب دیگرها وجود دارد.



بررسی آوردن نمایی کانونیک از روی عبارت جبری (نمایی) استاندارد نمود:

روش اول ← رسم جدول درست ← نوشتن فرم کانونیک از روی جدول درست

روش دوم ← بطور مستقیم عبارت جبری استاندارد ب کانونیک تبدیل نماییم

مسئله 15، نمایی کانونیک توابع زیر را بیابید.

$$\begin{aligned} \text{الف) } g_{1(x,y,z)} &= x'yz + xy + y'z = x'yz + xy \cdot 1 + 1 \cdot y'z \\ &= x'yz + xy \cdot (z+z') + (x+x') \cdot y'z \\ &= x'yz + xy z + xy z' + x'y'z + x'y'z \\ &= m_3 + m_7 + m_6 + m_5 + m_1 = \sum (1, 3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow g_{1(x,y,z)} = M_0 \cdot M_2 \cdot M_4 = \pi(0, 2, 4) = (x+y+z) \cdot (x+y+z) \cdot (x'+y+z)$$

$$\begin{aligned} \text{ب) } g_{2(x,y,z)} &= xy + z' = xy \cdot 1 + z' \cdot 1 \cdot 1 = xy \cdot (z+z') + z' \cdot (x+x') \cdot (y+y') \\ &= xy z + xy z' + xy z' + x'y z' + x'y z' + x'y z' \\ &= xy z + xy z' + x'y z' + x'y z' + x'y z' \\ &= m_7 + m_6 + m_2 + m_4 + m_0 = \sum (0, 2, 4, 6, 7) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow g_{2(x,y,z)} = M_1 \cdot M_3 \cdot M_5 = \pi(1, 3, 5) = (x+y+z') \cdot (x+y+z') \cdot (x'+y+z')$$

$$\begin{aligned} \text{ج) } g_{3(x,y,z)} &= (x+y+z') \cdot (x+z') \cdot (y+z') \\ &= (x+y+z') \cdot (x+z'+0) \cdot (0+y+z') \\ &= (x+y+z') \cdot (x+z'+yy') \cdot (xx'+y+z') \\ &= (x+y+z') \cdot (x+y+z') \cdot (x+y+z') \cdot (x+y+z') \cdot (x'+y+z') \\ &= (x+y+z') \cdot (x+y+z') \cdot (x'+y+z') \\ &= M_3 \cdot M_1 \cdot M_5 = \pi(1, 3, 5) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow g_{3(x,y,z)} = m_0 + m_2 + m_4 + m_6 + m_7 = \sum (0, 2, 4, 6, 7)$$


$$\text{د) } H_{(x,y,z)} = 1 = \sum (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

$$\text{ه) } F_{(x,y,z)} = 0 = \pi(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$$

عملگرهای منطقی:

با دو متغیر باینری (0 و 1) می توان 16 تابع متفاوت تعریف نمود.

x	y	f <sub>0</sub>	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>4</sub>	f <sub>5</sub>	f <sub>6</sub>	f <sub>7</sub>	f <sub>8</sub>	f <sub>9</sub>	f <sub>10</sub>	f <sub>11</sub>	f <sub>12</sub>	f <sub>13</sub>	f <sub>14</sub>	f <sub>15</sub>
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

 

الف) دو تابع ثابت  $f_{15} = 1$  ,  $f_0 = 0$

ب) چهار تابع فقط تا از این متغیر خواهد بود  $f_5 = y'$  ,  $f_3 = x'$  ,  $f_{10} = y$  ,  $f_{12} = x$

ج) مابقی توابع (10 تابع دیگر) هر دو متغیر وابسته خواهند بود

AND  $\rightarrow f_8 = x \cdot y$

OR  $\rightarrow f_{14} = x + y$

NAND  $\rightarrow f_7 = (x \cdot y)' = (x \uparrow y)$

NOR  $\rightarrow f_1 = (x + y)' = (x \downarrow y)$

XOR (یا انحصاری)  $\rightarrow f_6 = x'y + xy' = x \oplus y$  (Exclusive-OR)  $\equiv$  (EX-OR)

XNOR (برابری)  $\rightarrow f_9 = x'y' + xy = x \odot y$  (Exclusive-NOR)  $\equiv$  (EX-NOR)


چهار تابع زیر در درای و درستی جایگزین به این متغیر که نمی باشند. اگر با عنوان این عملگر نمی توان تعریف نمود.

$f_2 = x'y = x/y$        $f_{11} = x'y = x \subset y$   
 $f_4 = xy' = y/x$        $f_{13} = x+y' = x \supset y$


دروازه منطقی:

برای اکثریت تابع باینری بصورت سخت افزاری می توانیم دروازه منطقی برای ساختن دروازه منطقی برای ساخت دروازه منطقی برقراری خاصیت جایگزینی می باشد. برخی درستی کمی در نظر می باشد (در ساخت دروازه منطقی) عبارتند از:

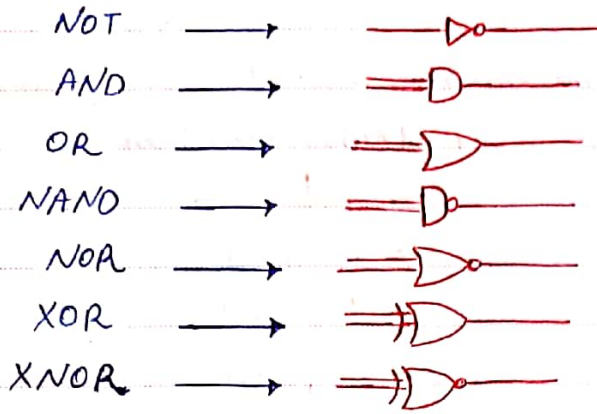برابری خاصیت شرکت پذیری  $\rightarrow$  ساخت دروازه های باینری از این درستی  $\equiv \text{D}$   $\rightarrow$  هزینه اقتصادی  $\rightarrow$



 نکته: در تعداد متغیرها بیشتر از دو باشد و خاصیت شرکت پذیری برقرار باشد داریم:



تعریف کامل برای ارزش برداری عملگرهای XOR و XNOR:

← عملگر XOR بیت عملگر فرد می باشد بین متغیر که خروجی آن موقعی 1 می شود که تعداد 1 های ورودی آن فرد باشد

← عملگر XNOR بیت عملگر زوج است بین متغیر که خروجی آن موقعی 1 می شود که تعداد 1 های ورودی آن زوج باشد

$x$	$y$	$z$	$x \oplus y \oplus z$	$x \odot y \odot z$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$x \oplus y = (x \odot y)'$

$x \odot y = (x \oplus y)'$

$x \oplus y \oplus z = x \odot y \odot z$

$(x \oplus y \oplus z)' = x \odot y \odot z = x \oplus y \odot z$



Subject:

Year. 97 Month. 12 Date. 12/14

ساده سازی توابع باسیری :  
 روش اول : استفاده از جدول کارنو ← جدول کارنو جدولی است که شامل سیری خانه برای هر کدام از ترکیبات باسیری است.  
 جدول کارنو برای دو متغیر (x و y) ←

	y	y'	y
x'	00 x'y'	01 x'y	1
x	10 xy'	11 xy	3

x	y	mint.
0	0	x'y'
0	1	x'y
1	0	xy'
1	1	xy

جدول کارنو برای سه متغیر (x, y, z) ←

	yz	y'z'	y'z	yz'	yz
x'	000 m0	001 m1	011 m3	010 m2	2
x	100 m4	101 m5	111 m7	110 m6	6

x	y	z	mint.
0	0	0	m0(x'y'z')
0	0	1	m1(x'y'z)
0	1	0	m2(x'yz')
0	1	1	m3(x'yz)
1	0	0	m4(xy'z')
1	0	1	m5(x'y'z)
1	1	0	m6(xyz')
1	1	1	m7(xyz)

نکته : تابع در جدول کارنو ←

$f_1(x,y) = x'y$  (منطق اشتراک) (AND)

	y	y'
x'	0	1
x	0	0

$f_2(x,y) = x+y'$  (منطق اجتماع) (OR)

	y	y'
x'	1	0
x	2	3

x	y	f1	f2
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

ساده سازی تابع (دقیقی):

	$y'$	$y$
$x'$	$x'y'$	$x'y$
$x$	$xy'$	$xy$

$$x'y + xy = (x'+x)y = y$$

هر دو خانه مجاور هم در جدول کارنو در فرم ماکس (برای متغیرهای متفاوت) باشند (برای دار و بدون بریم). لذا هر دو آن با ترکیب این دو خانه آن متغیر حذف نمود. (بر اساس OR شدن دو فرم مکمل م)

$$f_3(x,y) = x'y' + x'y = x'(y+y') = x'$$

	$y'$	$y$
$x'$	1	1
$x$	0	0

$$f_4(x,y) = x'y' + x'y + xy = x' + y$$

	$y'$	$y$
$x'$	1	1
$x$	0	1

هر خانه جدول کارنو در آنجا ساده سازی می توان پس از یک بار تکرار در ترکیبات شرکت دارد.

نواحی سه متغیری

$$g_1(x,y,z) = x'yz + xy'z + xy'z' + xy'z = \sum(3, 2, 4, 5) = x'y + xy'$$

	$y'$		$y$	
	00	01	11	10
$x'$	0	0	1	1
$x$	1	1	0	0
	$z'$		$z$	


$$g_2(x,y,z) = x'y'z + xy'z' + xy'z + xy'z' = yz + \cancel{xy} + xz'$$

اجدق این قسمت  $g_2$  تغییر می کند.

	$y'$		$y$	
	00	01	11	10
$x'$	0	0	1	0
$x$	1	0	1	1


	$y'$		$y$	
	00	01	11	10
$x'$	0	0	1	0
$x$	1	0	1	1
 
$$g_3(x,y,z) = y'z + xy'z + yz + xy z' = y'z + yz + xy = z + xy$$




اگر چار خانہ مجاور ہم راستہ یا عمود یا ترکیب این چار خانہ دو متغیر حروف می شود و یک عبارت تک متغیری برت می آید
 
$$g_4(x,y,z) = \sum(0, 3, 4, 6, 7) = yz + y'z' + \begin{cases} xz' \\ xy' \end{cases}$$




 
$$g_5(x,y,z) = \sum(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$$



$$g_3(x,y,z) = y'z + xy'z + yz + xy z' = z + xy$$

(در این دستور جدول 8 عض می کنیم)

  

توان چار متغیری


16 mint.  $\Leftarrow w, x, y, z$

$\Leftarrow$  16 ترکیب با همی  $\Leftarrow$  جدول 16 خانگی




جدول کارنو چهار متغیری → هر خانه یک جمله چهار حرفی می باشد.  
 اگر دو خانه مجاور هم داشته باشیم، با ترکیب این دو خانه یک متغیر حذف می شود. یک جمله سه حرفی حاصل می شود.  
 اگر چهار خانه مجاور هم داشته باشیم، با ترکیب این چهار خانه دو متغیر حذف می شود. یک جمله دو حرفی حاصل می شود.  
 اگر هشت خانه مجاور هم داشته باشیم، با ترکیب این هشت خانه سه متغیر حذف می شود. یک جمله یک حرفی حاصل می شود.
 
$$h_1(w,x,y,z) = \sum (0,1, 2,4, 5,6, 8,9,12, 13,14) = y' + w'z + xz'$$


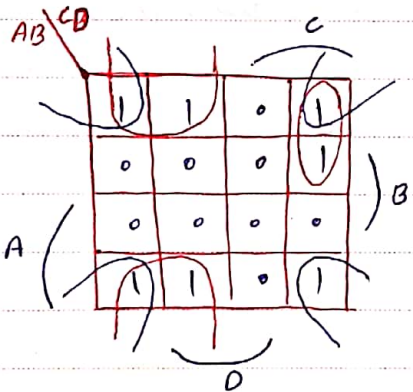
$$h_2(A,B,C,D) = A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + ABC' = B'C' + A'CD' + B'D'$$



حالت پنج متغیری ← متغیرهای A, B, C, D, E  $2^5 = 32$  ترکیب با بزرگی (mint.) ← جدول کارنو 32 خانه ای

AB		C'				C			
		CDE	000	001	011	010	110	111	101
A'	00	0	1	3	2	6	7	5	4
	01	8	9	11	10	14	15	13	12
A	11	24	25	27	26	30	32	29	28
	10	16	17	19	18	22	23	21	20

خانه های 25 و 29 ← خانه های E و E'

سوال 16: تابع زیر ساده کنید.

$$F_{(A,B,C,D,E)} = \sum (0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31)$$

AB \ CDE		c'				c			
		000	001	011	010	110	111	101	100
A'	00	1			1	1			1
	01		1	1			1	1	
A	11		1	1			1	1	
	10		1					1	

$$\Rightarrow F_{(A,B,C,D,E)} = BE + A'B'E + AD'E$$

ساده سازی به فرم POS و ساده سازی مکمل بگیریم.  
 ← برای ساده سازی فرم مکمل تابع بصورت SOP باید صفرهای جدول کارنو تابع را در نظر گرفت و فرم ساده شده بدست آوریم.  
 ← برای بدست آوردن فرم ساده شده تابع بصورت POS، با احوال میکنیم به ساده شده مکمل تابع، فرم مورد نظر را بدست آوریم.

سوال 17: برای تابع زیر ساده سازی فرم مکمل تابع و ساده سازی به فرم POS انجام دهید.

$$F_{(A,B,C,D)} = \sum (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

AB \ CD		c'		c	
		00	01	11	10
A'	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
A	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

$$\Rightarrow F_{(A,B,C,D)} = B'D' + B'C' + A'C'D$$

AB \ CD		c'		c	
		00	01	11	10
A'	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
A	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

$$F'_{(A,B,C,D)} = BD' + CD + AB$$


فرم ساده شده بصورت POS:

$$F = (F')' = [BD' + CD + AB]' = (B'+D)(C'+D')(A'+B)$$

نمایش ساده شده POS برای جدول تابع =


$$(SOP \text{ ساده شده } F)' = F' = [B'D' + B'C' + A'C'D]' = (B+D)(B+C)(A+C+D')$$

 نمای ساده شده می تواند بصورت یک مدار دو سطحی (AND-OR) یا (OR-AND) پیاده سازی نمود.




ساده سازی توابع داده شده به فرم استاندارد دوم (POS) یا حاصلضرب Maxt. با داشتن شماره Maxt. در خانه های متناظر با آنرا صفر قرار داده و بقیه خانه های 1 می شوند. مثال 18: تابع زیر را ساده کنید.
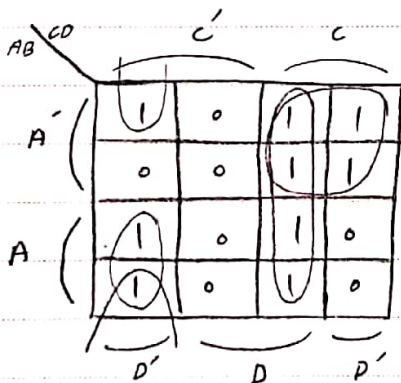
$$G_{(A,B,C,D)} = \pi(1, 4, 5, 9, 10, 13, 14)$$



 ترکیب 1s →  $G = CD + A'C + B'C'D + A'C'D'$




ترکیب 0s →  $G = C'D + A'BC' + ACD'$




$$H(w,x,y,z) = (w+x+y+z)(w'+x+y)(w'+x+y+z)(w'+x+y+z')(w+x+y'+z)$$

$$\Rightarrow H(w,x,y,z) = w'x'y'z' + wx'y' + wx'y'z' + wx'y'z + w'xy'z'$$

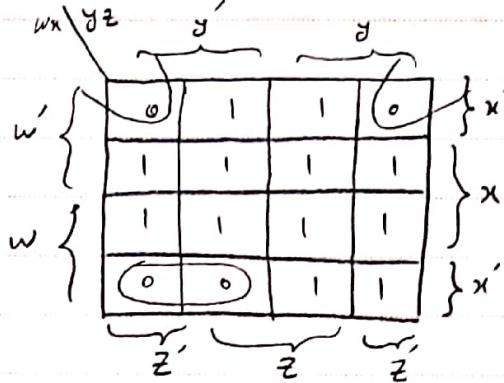قرار دادن صفر در کنار این جملات در جدول کارنو



 
$$H' = x'z' + wx' \rightarrow H = (x+z)(w'+x)$$




$$H = x + wy + w'z \rightarrow H' = x' \cdot (w'+y') \cdot (w+z')$$


 
پایه سازی (نایس) : ترکیب دو سطحی با دروازه های NOR, NAND  
ابتدا فرم های معادل زیر برای دروازه های NOR, NAND در نظر بگیرید.


 
$$(x \cdot y)' \stackrel{\text{دوگانه}}{\equiv} x+y'$$



  
$$(x+y)' \stackrel{\text{دوگانه}}{\equiv} x' \cdot y'$$






نکتہ:

مکمل مکمل متغیر = متغیر  
 $(x')' = x$

 




مسئلہ 20: تابع زیر با دروازہ NAND بنائیں دہند۔

$$F_{(A,B,C,D,E)} = AB + CD + E$$

   

مسئلہ 21: تابع زیر با دروازہ NOR بنائیں دہند۔
   
$$H_{(A,B,C,D,E)} = (A+B) \cdot (C+D) \cdot E'$$



غایس (بیاری سازی) های متفاوت توابع دوسطری


با چهار نوع دروازه AND, OR, NOR و NAND، کلاً 16 غایس دوسطری می توان ساخت که از این 16 غایس دوسطری، 8 غایس تبدیل شونده به غایس یک سطح می باشند. (Degenerate)

AND-AND, OR-OR

واضح است که این هر دو نوع ترکیب، برای بیاری سازی توابع دوسطری قابل استفاده نیست و فقط برای بیاری سازی یک طبق مورد استفاده می باشد.

8 ترکیب غایس دوسطری باقیمانده، قابل تبدیل به غایس یک سطح نیستند (Non-Degenerate) بنابراین می توان از آنها برای بیاری سازی توابع دوسطری استفاده نمود.

دوگان

 

اهمیت نماند که در نظر گرفته برای هر درسته (جانوله) در نحوه فرم ساده شده لازم برای انجام بیاری سازی در هر درسته (جانوله) باشد.

درسته AND-OR-Invr


برای بیاری سازی توابع به فرم این درسته، باید فرم ساده شده مکمل این تابع بصورت مجموع حاصل ضرب در سه درستی آوریم و سپس مطابق رابطه زیر غایس تابع سه درستی آوریم.

$$F = [(\text{ضرب}) + (\text{ضرب}) + (\text{ضرب})]'$$

$F'$

مسئله 22: فرض کنید  $F' = AB + CD + E$  باشد،  $F$  بیاری شده فرم ساده شده مکمل تابع  $F$

$$F = (F')' = [AB + CD + E]'$$

 




دسته OR-AND-Inv.

برای پیاده سازی توابع به فرم های این دسته تابع باید بصورت  $F = [ \text{جمع} \cdot \text{جمع} \cdot \text{جمع} ]'$

یعنی باید فرم ساده شده مکمل تابع بصورت حاصل مندرج و جمع حاصل داشته باشیم و سپس  $F = (F')$  پیاده سازی کنیم

مسئله 23: تابع  $F' = (A+B) \cdot (C+D) \cdot E$  پیاده سازی کنید
 
$$F = (F')' = [(A+B) \cdot (C+D) \cdot E]'$$




حالات (شرایط) Don't-Care: (بی اهمیت - نامعتمد - نامطلوب - به استغافه)

اشاره شده هر تابع با پیوسته به ازای هر ترکیب با پیوسته از متغیرهای آن یکی از دو ارزش 0 یا 1 اختیار می کند. در برخی مسائل برخی از ترکیبات ورودی اعتبار حضور بعنوان ورودی یک تابع ندارند (مجاز به حضور نیست، امکان رخ دادن آن موضوع نیست). به چنین حالات و ورودی، حالات D-C تابع می گویند. واضح است که تحت این شرایط ارزش تابع برای این حالات D-C اهمیت نخواهد داشت و به همین دلیل در موقع ارزش گذاری تابع مدخل ارزش این حالات 0 یا X تعیین می دهیم.

بر اساس توضیح فوق علت اهمیت نداشتن ارزش تابع برای حالات D-C در ساده سازی توابع در صورتیکه پیاده سازی بیشتر تابع کمک نماید می توان یک مقدار X به یکی از دو ارزش 0 یا 1 بطور دلخواه قرار داد. بعنوان مثال، اگر تابعی از کدهای BCD باشد یعنی 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 که ترکیب کدهای BCD باشد.

$$F(w, x, y, z)$$

	w	x	y	z	F
حالات مجاز BCD	0	0	0	0	
			⋮		
	1	0	0	1	

 


$$F(w, x, y, z) = \sum \dots$$

$$d(w, x, y, z) = \sum (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

					F
D-C	1	0	1	0	X
			⋮		X
					⋮
	1				X



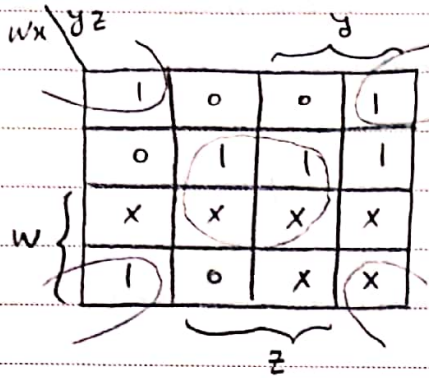مسال 24 برائے تابع  $F = \sum (0, 2, 5, 6, 7, 8)$  میں کتبہ !!!



$\Rightarrow D=0$  سے  $F = x'y'z' + w'xz + w'y'z$

$D=1$  سے  $F = x'z' + xz + \begin{cases} yz' \\ xy \end{cases}$

دوسری جدول بنانی:

mint.	ترکیب min محدودیت یاد رہتی ہے	دوسری جدول بنانی کے ساتھ ساتھ
(برائے کتبہ کے لیے آئی)	در صورت کارابورن ہو گیا: ① شماره پانچ پر لٹر ② تعداد mint برابری	جس تفاوت
	min	تفاوت
(0001) 1 ✓	(1, 9)	(8)
(0100) 4 ✓	(4, 6)	(2)
(1000) 8 ✓	(8, 9)	(1) ✓
	(8, 10)	(2) ✓
(0110) 6 ✓		
(1001) 9 ✓	(6, 7)	(1)
(1010) 10 ✓	(9, 11)	(2) ✓
	(10, 11)	(1) ✓
(0111) 7 ✓		
(1011) 11 ✓	(7, 15)	(8)
(1111) 15 ✓	(11, 15)	(4)

انتخاب عملیات نامزد برائے حضور در رقم سادہ سازی تابع:

یونی تقییس عملیات کہ تاکنون در هیچ ترکیبی مشترک داده زبیرہ اند: (عملیات کہ ✓ نمانند)


- (1, 9) (8) :  $x'001 \rightarrow x'y'z'$
- (4, 6) (2) :  $01x0 \rightarrow w'xz'$
- (6, 7) (1) :  $011x \rightarrow w'xy$
- (7, 15) (8) :  $x111 \rightarrow xyz$
- (11, 15) (4) :  $1x11 \rightarrow wyz$
- (8, 9, 10, 11) (1, 2) :  $10xx \rightarrow wx'$



نامزد	1	4	6	7	8	9	10	11	15
✓ $x'y'z$	x					x			
✓ $w'xz'$		x	x						
○ $w'xy$			x	x					
✓ $xyz$				x					x
○ $wyz$								x	x
✓ $wx'$					x	x	x	x	
	✓	✓	✓	?	✓	✓	✓	✓	?
				✓					✓

$$F = x'y'z + w'xz' + wx' + xyz$$

حاصل مدارهای ترکیبی (مشاره)

 

- \* یک مدار مجموعه‌ای از محاسبات می‌باشد که ورودی‌ها را در خروجی‌ها و مطلوب است. هر ورودی یک سری ورودی‌های مدار برای رسیدن به یک سری توابع خروجی مطلوب (خروجی‌ها) را انجام می‌دهد.
- \* در صورتی که هر خروجی در هر لحظه فقط به ورودی‌ها در همان لحظه وابسته باشد، مدار مورد نظر مدار ترکیبی می‌نامند.

$$f_i(x_1, \dots, x_m) = \dots$$

- \* بر اساس توصیف فوق و تابع است که هر مدار ترکیبی می‌تواند توسط یک سری توابع بازنویسی می‌شود.

روش طراحی مدارهای ترکیبی

→ شناخت دقیق مسئله

→ تعیین توانمندی‌های ورودی‌ها و خروجی‌ها مورد نیاز مدار

→ تعیین جدول درستی بیان کننده رابطه بین ورودی‌ها و خروجی‌ها

→ شماره‌سازی توابع بازنویسی خروجی (توابع خروجی) (با در نظر گرفتن امکانات موجود مدار)

→ پیاده‌سازی مدار (برای از مدارهای که باید در نظر گرفته شود، کم کردن هزینه مدار در طراحی است)

$$xy + xy' = x \oplus y$$



طراحی بیت نیم جمع کننده (Half-Adder) (HA) : مدارى که عمل جمع دو بیت با برتری با این مدار صورت

خروجی 2 عدد  $\left. \begin{matrix} s \text{ حاصل جمع} \\ c \text{ بیت نقل} \end{matrix} \right\}$


ورودی 2 :  $\left. \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \right\}$

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$\begin{cases} c = xy \\ s = x'y + xy' \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = xy \\ s = (xy + x'y)' = (c + x'y) \end{cases}$$
 
$$\begin{cases} c = xy \\ s = x \oplus y \end{cases}$$



طراحی جمع کننده کامل (Full-Adder) (FA) : مدارى که عمل جمع سه بیت با برتری با این مدار صورت  
 (x + y + z)

خروجی 3 عدد  $\left. \begin{matrix} s_{FA} \\ c \end{matrix} \right\}$

ورودی 3 :  $\left. \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \right\}$

x	y	z	c	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

	x \ yz			
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$$s = x'y'z + x'y'z' + xy'z' + xy'z$$


$$\Rightarrow s = (x \oplus y) \oplus z$$

	x \ yz			
0	0	0	1	0
0	1	1	1	1

$$c = xy + xz + yz = x'y'z + xy'z' + xy$$

$$\Rightarrow c = xy + (x \oplus y)z$$
 
$$(x+y+z) = [ \underbrace{(x+y)}_{WA} + z ]$$



طراحی بیت نیم تفریق لسه (HD):

مداری که محل تفریق دو بیت با همی (ای) دود.

حاصل تفریق D  
B بیت وضعی } خروجی 2 عدد


x } ورودی 2 عدد  
y }

x	y	B	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

$$D = x'y + xy' = x \oplus y$$

$$B = x'y$$

HD

 

طراحی تفریق لسه حاصل (FD):

طراحی مداری که محل تفریق سه بیت با همی (ای) دود.

$$x-y-z = [(x-y)-z] = x-(y+z)$$

D } خروجی 2 عدد  
B }

x } ورودی 2 عدد  
y }  
z }

Subject:

Year. 98 Month. 01 Date. 18 ( )

x	y	z	B	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

*x'yz*

0	1	0	1
1	0	1	0

$$D = x'y'z + x'y'z' + xy'z' + xyz$$


$$\Rightarrow D = x \oplus (y \oplus z)$$

*x'yz*


0	1	1	1
0	0	1	0

$$B = x'y + x'z + yz = x'y'z + x'y'z' + yz$$

$$\Rightarrow B = x'(y \oplus z) + yz$$

 

طراحی یک مبدل کد:

 

$\left. \begin{matrix} w \\ x \\ y \\ z \end{matrix} \right\}$  ورودی 4 گانه (کد BCD) : 4 ورودی  
 $\left. \begin{matrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{matrix} \right\}$  خروجی 4 گانه (کد Ex-3) : 4 خروجی



Subject:

Year. 98 Month. 01 Date. 18/1/20

BCD  $+ 0011 = Ex-3$

w	x	y	z	F <sub>4</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0				
1	0	1	1				

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1

w	x	y	z
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1

$F_4 = w + xz + xy$

$F_3 = x'z + x'y + xy'z$

$F_2 = yz + y'z' = y \oplus z$

$F_1 = z'$


روش آنالیز:

مقدار از آنالیز بیت مدار ترکیبی داده شده به دست آوردن روابط تابع خروجی (حرف) بر اساس معیارهای ورودی و (در صورت امکان) تشخیص عملکرد مدار می باشد.

→ تشخیص خروجی ها و ورودی ها و فنای تزارای آنها

→ سطح به سطح تابع خروجی دروازه ها بر اساس معیارهای ورودی به دست آورده تا در نهایت در سطح آخر به تمام توابع حرف (خروجی های نهایی) بر اساس معیارهای ورودی حاصل شود.

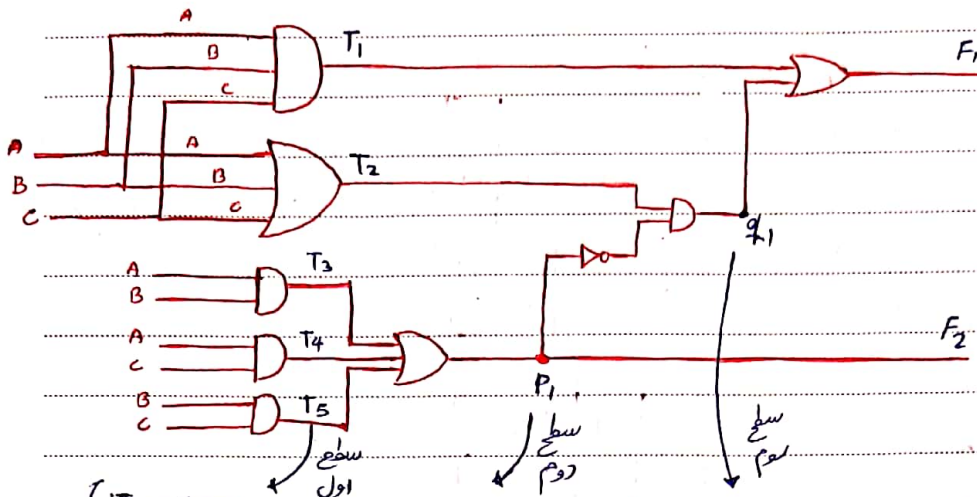→ از روی روابط به دست آمده می توان جدول عملکرد مدار را رسم کرد و (امکان) تشخیص عملکرد مدار را وجود داد.






$$\begin{cases} T_1 = ABC \\ T_2 = A+B+C \\ T_3 = AB \\ T_4 = AC \\ T_5 = BC \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_1 = T_3 + T_4 + T_5 \\ = AB + AC + BC \end{cases}$$

$$\begin{cases} Q_1 = T_2 P_1 \\ = (A+B+C)(AC+AB+BC) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F_1 &= Q_1 + T_1 = ABC' + ABC' + A'B'C + ABC \\ &= (AB + AB')C' + (A'B' + AB)C \\ &= (A \oplus B)C' + (A \oplus B)C \\ &= (A \oplus B) \oplus C = SFA \\ F_2 &= P_1 = AB + AC + BC = CFA \end{aligned}$$

  
 
مدارهای NAND چند سطحی  
 روند تبدیل یک مدار چند سطحی طراحی شده بر اساس دروازه های AND و OR و NOT به یک مدار چند سطحی بر اساس دروازه NAND بصورت قراردادی معادل یکی نیست آمده برای تحلیل از سه نوع دروازه AND و OR و NOT به حسب دروازه NAND در مدار طراحی شده می باشد. (واضح است که بعد از قراردادی دروازه های NAND می توان به سه ساختاری دیگر بر اساس جامعه حرف دو NAND تک ورودی در یک خط ایفای داد.)










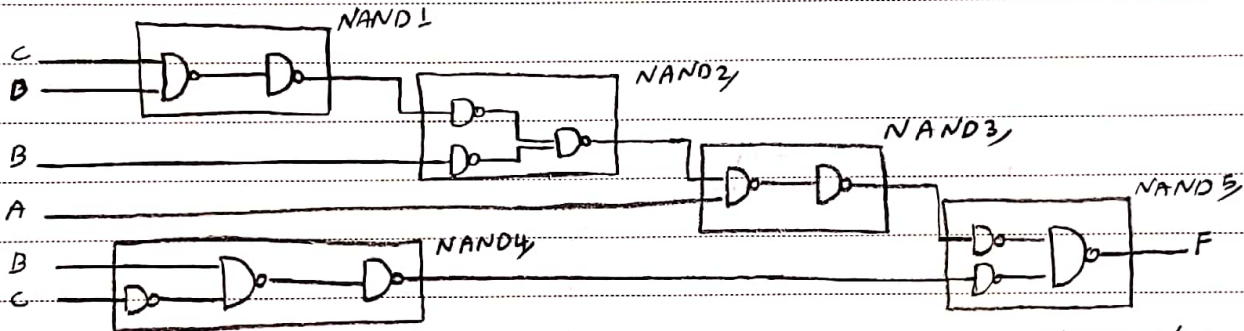 از سطح آخریت در میان یار عمل AND-Inv. دروازه های NAND و Inv.-OR از نظر قرار در سطح و در نهایت در این رویه یک خط با صرف می کنند.  
مثال 25:  $F = A(B+CD) + BC'$  برای این مدار





برای این مدار NAND

   




مدارهای NOR چند سطحی.

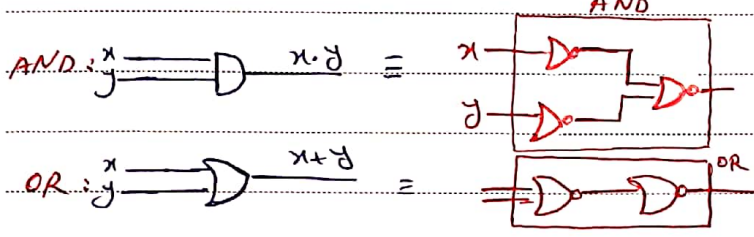 روش تبدیل یک مدار چند سطحی طراحی شده بر اساس دروازه های AND, OR, NOT به یک مدار چند سطحی بر اساس دروازه NOR بصورت قرار دادن معادل های بدست آمده برای هر کدام از سرخونج دروازه AND, OR, NOT بر حسب دروازه NOR در مدار طراحی شده می باشد. (واقفیت که بعد از قرارگیری دروازه های NOR می توان ساده سازی های بسیاری برای آن قاعده حرف در NOR گت و بودی در یک خط انجام داد.)




قاعده عکس:

 


از سطح آخر یک در میان یک میله NOR-Inv. دروازه های NOR-Inv. در میان یک میله Inv.-AND آنها قرار می دهیم و در نهایت دایره های روی یک خط حرف می کشد.

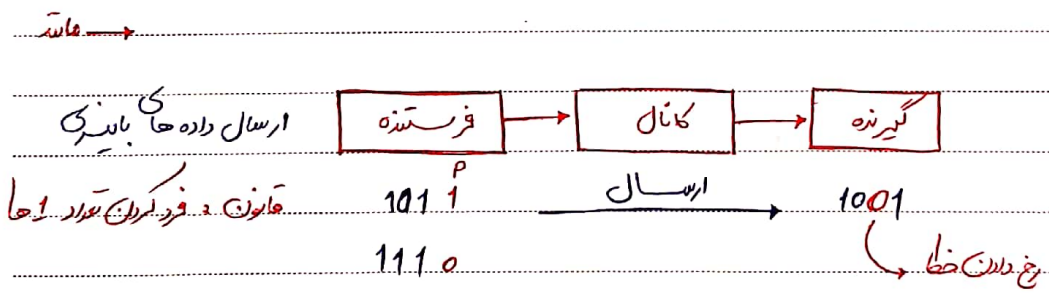طراحی مدارهای چت لسته و تولید کننده بیت برری خط (parity bit).



مولد بیت پاریتی:

 


با در نظر گرفتن قانون فرد کردن تعداد 1 ها در خط بسته چهار بیتی P, z, y, x

x	y	z	p
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$x \oplus z$

1	0	1	0
0	1	0	1
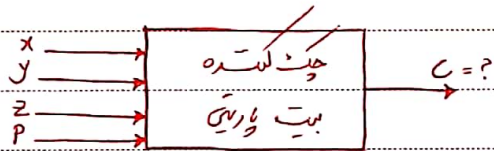
$$p = \sum(0, 3, 5, 6) = [x \oplus y \oplus z]' = x \oplus y$$



$C = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{خطای اندازه (تعداد 1 های دریاوتی فرد باشد)} \\ 1 \rightarrow \text{خطای داده (تعداد 1 های دریاوتی زوج باشد)} \end{cases}$

حالت

x	y	z	p	C
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1


$x \oplus y \oplus z \oplus p$

1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1



$$C = [x \oplus y \oplus z \oplus p]' = x \oplus y \oplus z \oplus p$$

طراحی مدارهای ترکیبی پیچیده تر (MSI):  
طراحی جمع کننده با استفاده از یک چهار بیتی


 
$$\begin{array}{r}
 A: A_4 \ A_3 \ A_2 \ A_1 \\
 + B: B_4 \ B_3 \ B_2 \ B_1 \\
 \hline
 C_5 \ S_4 \ S_3 \ S_2 \ S_1 \\
 \uparrow \ \uparrow \ \uparrow \ \uparrow \\
 F_4 \ F_3 \ F_2 \ F_1
 \end{array}$$



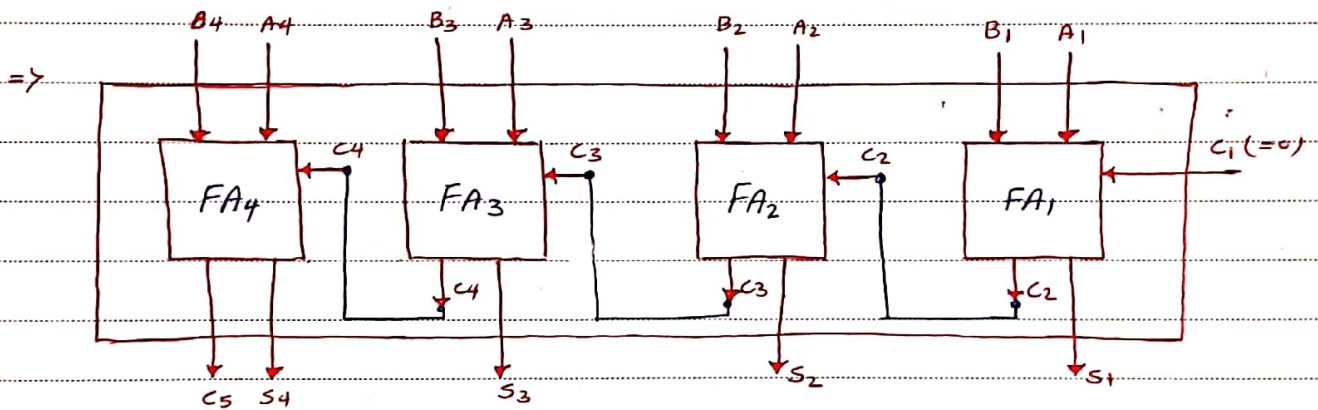 با تعریف مدار FA طراحی کرده و با توجه به مسأله طرح و واقع است که برای انجام جمع دو عدد چهار بیتی می توان از چهار عدد FA استفاده نمود (طبق جمع با 2):




  مدار بالا دارای مسأله انتقال رقم می باشد یعنی هر FA باید منتظر تولید رقم نقل در FA در مرحله قبل باشد که بر روی طرف نمودار این مشکل از مدار بین کسره رقم نقل استفاده شود.  
(FA یک مدار با سطح تأخیر است (3T))





مدار بیس بیسی لندره رقم نوزده

 

برای بیت FA داریم

هر یک از مدار FA مقدماتی برای بوجود آمدن بکار در اینجا درست سطح تا چند تولید می کند

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i \cdot B_i, \quad i=1, 2, 3, 4$$

$$S_i = P_i \oplus c_i$$


$$c_{i+1} = P_i \cdot c_i + G_i$$

$$c_2 = P_1 \cdot c_1 + G_1 \rightarrow \text{در دو سطح بعد از سطح اولی}$$


$$c_3 = P_2 \cdot c_2 + G_2 = P_2 \cdot P_1 \cdot c_1 + P_2 \cdot G_1 + G_2 \rightarrow \text{در دو سطح بعد از سطح اولی (یعنی هر یک با } c_2 \text{)}$$

$$c_4 = P_3 \cdot c_3 + G_3 = P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot c_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot G_2 + G_3 \rightarrow \text{در دو سطح بعد از سطح اولی (هر یک با } c_2 \text{ و } c_3 \text{)}$$
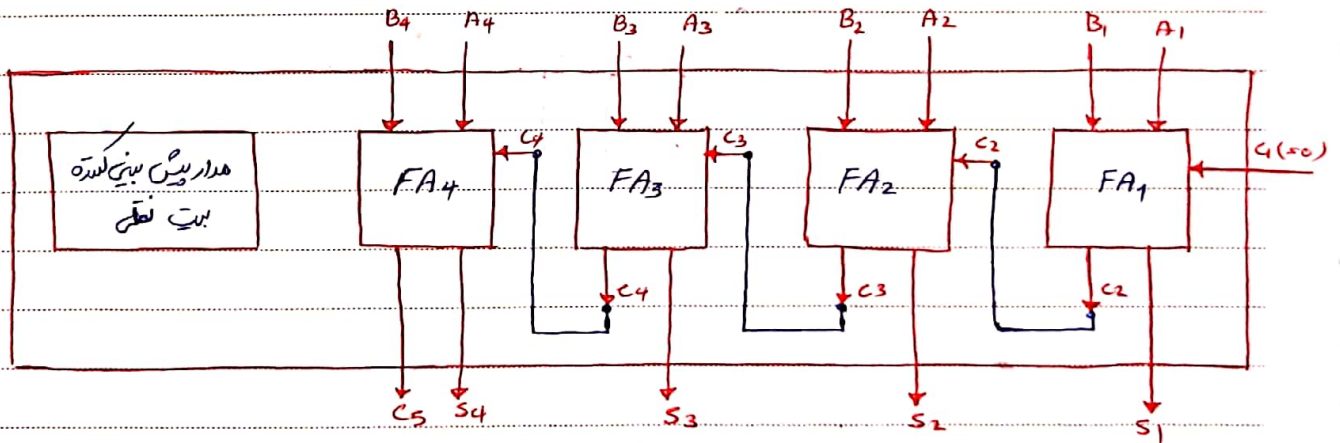
$$c_5 = P_4 \cdot c_4 + G_4 = P_4 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot c_1 + P_4 \cdot P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_4 \cdot P_3 \cdot G_2 + P_4 \cdot G_3 + G_4 \rightarrow \text{در دو سطح بعد از سطح اولی (هر یک با } c_2, c_3, c_4 \text{)}$$



رقم نوزدهم خروجی C

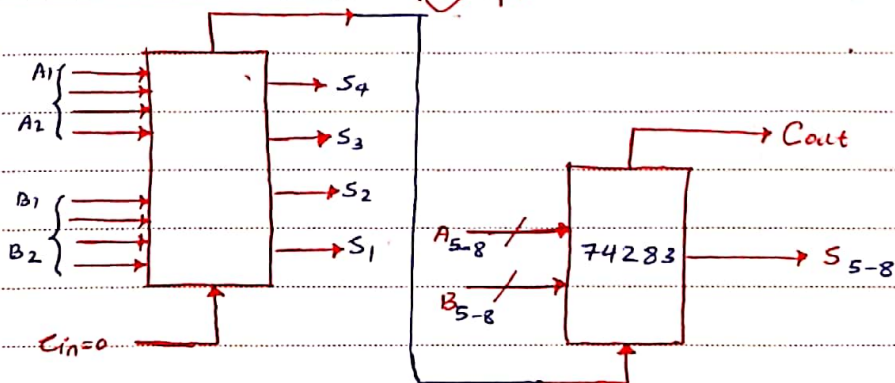

Subject:


Year. 98 Month. 01 Date. 27 ( )  
 /02 /03

مدار مقایسه کسره دو عدد چهار بیتی:

مداری که دو عدد چهار بیتی A و B را بگیرد و در خروجی آن، نتیجه مقایسه سه دو عدد را نشان دهد.

A: A<sub>4</sub> A<sub>3</sub> A<sub>2</sub> A<sub>1</sub>

 B: B<sub>4</sub> B<sub>3</sub> B<sub>2</sub> B<sub>1</sub>



برای بررسی تساوی دو بیت از تابع XOR استفاده کرد.


$$X_i = A_i \oplus B_i$$

$$X_i = \begin{cases} 1, & A_i = B_i \\ 0, & A_i \neq B_i \end{cases}, i = 1, 2, 3, 4$$



F<sub>2</sub> طرحی خروجی →  $F_2 = \begin{cases} 1, & A = B \\ 0, & A \neq B \end{cases} \rightarrow F_2 = X_4 X_3 X_2 X_1$

F<sub>1</sub> طرحی خروجی →  $F_1 = \begin{cases} 1, & A > B \\ 0, & A \leq B \end{cases} \rightarrow F_1 = X_4 B_4' + X_4 A_3 B_3' + X_4 X_3 A_2 B_2' + X_4 X_3 X_2 A_1 B_1'$

 
F<sub>3</sub> طرحی خروجی →  $F_3 = \begin{cases} 1, & A < B \\ 0, & A \geq B \end{cases} \rightarrow F_3 = A_4 B_4 + X_4 A_3' B_3 + X_4 X_3 A_2' B_2 + X_4 X_3 X_2 A_1' B_1$



جمع کسره BCD (دو رقمی):

  


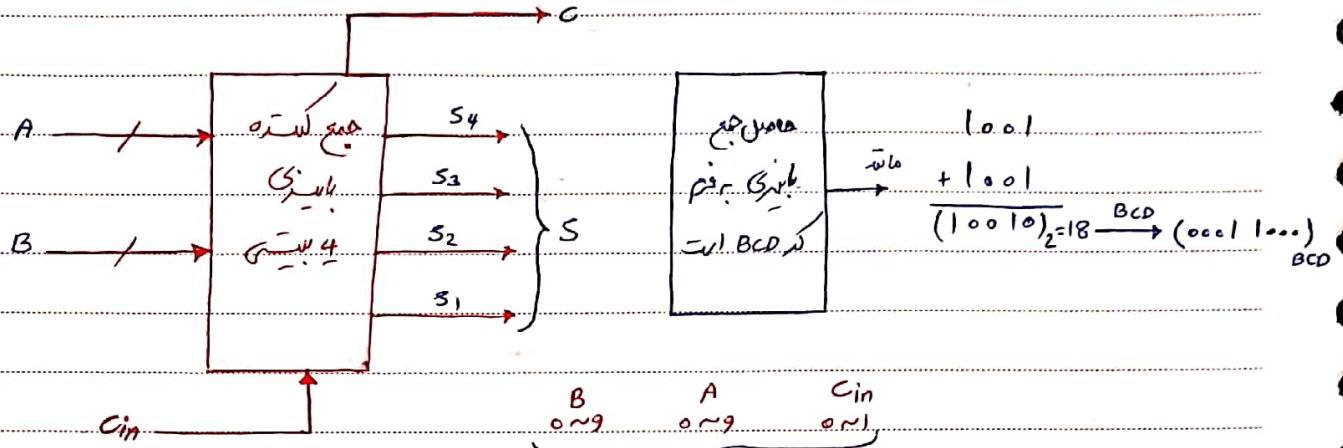واضح است کہ برا جمع نمونہ دو عدد ہار بیسی A و B مہنوں ازین جمع لستہ ہار بیسی استفادہ کردہ. غرض این جمع لستہ حاصل جمع A+B بصورت یک کہ ہار بیسی مہنوں وچہ هدف لستہ آگورن حاصل جمع بصورت یک کہ BCD مہنوں بنا بر این لازم است تا حاصل جمع ہار بیسی در رقم BCD کہ BCD تبدیل شود.



Cin	جمع لستہ ہار بیسی				جمع لستہ ہار بیسی				Cout
	S4	S3	S2	S1	Z4	Z3	Z2	Z1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0



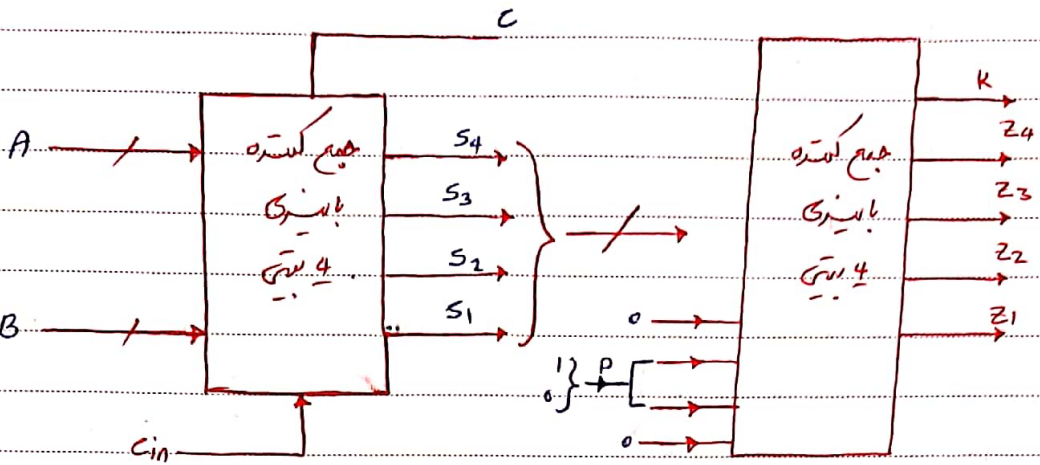

با توجه به خروجی جمع کتبه اول  $S_1 S_2 S_3 S_4$  و  $C$  می‌توان برای بیت آوردن حاصل جمع مورد نظر یعنی که BCD از یک جمع کتبه چهار بیتی دیگر استفاده نمود که بصورت زیر عملیات  $P$  بروی حاصل جمع  $CS$  انجام می‌دهد:

اگر  $CS$  در دسته اول باشد یعنی (0 تا 9) باشد  $\Rightarrow$


$$P \rightarrow 0 : CS + 0000 = KZ$$

اگر  $CS$  در دسته دوم باشد یعنی (10 تا 19) باشد  $\Rightarrow$



$$P \rightarrow 1 : CS + 0110 = KZ$$

بیت آوردن عبارت دیگری برای تابع تشخیص کتبه  $P$ :

$$P = C + S_4 S_3 + S_4 S_2$$

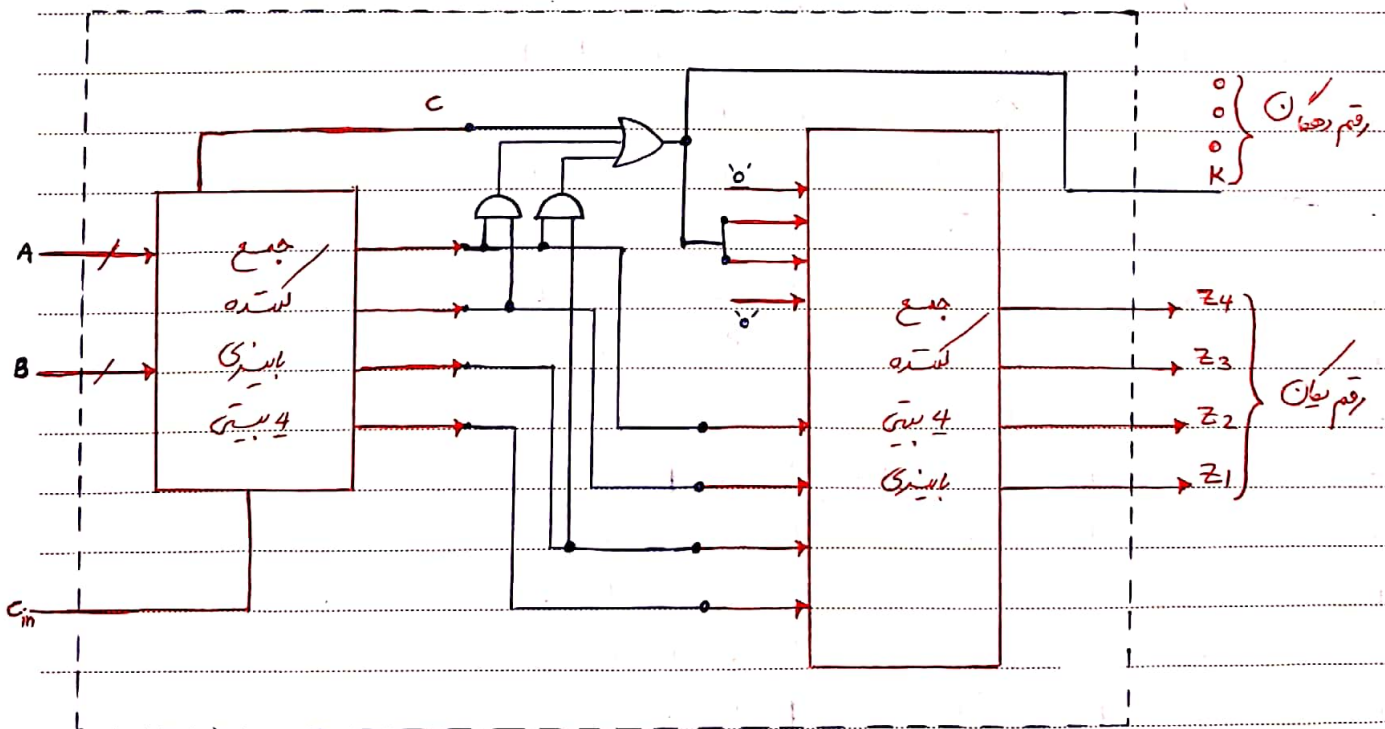


دیکوڈر (Decoder) یا رمز شکن

 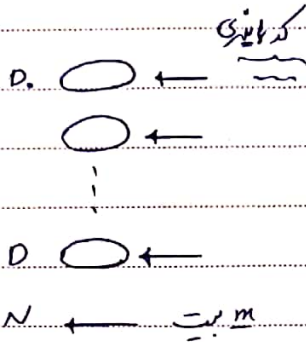

دیکوڈر مدار کا ارتکاب باوردار سہاں کہ مشاخر با N با رایتہ کدگذاری سہہ درخونج، یا با سہہ موررتقر (یا با سہہ کد دران وار سہہ) با فعال سہہ کنڈ

$$2^m \gg N$$

دیکوڈر 3x8 (Dec. 3x8) :

 


x	y	z	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

(m<sub>0</sub>) (m<sub>1</sub>) (m<sub>2</sub>) (m<sub>3</sub>) (m<sub>4</sub>) (m<sub>5</sub>) (m<sub>6</sub>) (m<sub>7</sub>)

\* در جدول اصل نماز ارت و همچنین نظر اصلی سہہ توانند و وقتہ درانہ با با سہہ \*

نکته: عرضی های یک Dec.  $m \times 2^m$  می تواند بعنوان  $min$  های معینم های ورودی در نظر گرفته شود.

دیگر در BCD با رقم دهدهی:

 

Dec.  $4 \times 10$

w	x	y	z	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wx / yz


D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>
D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>
X	X	X	X
D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	X	X




پایه سازی توابع با بیزی توسط Dec. مناسب 2  
 باقیمانده آنگاه خروجی Dec. می توان به مفهوم min می باشد در صورتی که در نظر برونند از این مفهوم Dec.  
 می توان برای پایه سازی توابع استفاده نمود یعنی باید Dec.  $m \times 2^m$  می توان طبق تابع  $m$  متغیری  $0$  با به کارگیری  
 دروازه های مناسب پایه سازی کرد.

مسئله 26 و توابع زیر را پایه سازی کنید

 
الف)  $F_1(x, y, z) = \sum(0, 1, 5, 7) = m_0 + m_1 + m_5 + m_7$



 
ب)  $F_2(x, y, z) = xy + xy'z' + yz = \sum(0, 2, 3, 7)$



 ج)  $F_3(x, y, z) = \sum(1, 2, 3, 5, 6, 7) \rightarrow F_3'(x, y, z) = \sum(0, 4)$



 
دیودر ( Decoder ) با خط ( سر ) فعال بسته ( Enable ) .  
 یک خط ( سر ) فعال بسته ، یک ورودی به عضو مورد نظر می باشد . که با فعال شدن آن ، آن عضو عمل اصلی خود را  
 می تواند انجام دهد . و در صورت غیر فعال بودن آن خط ، عضو مورد نظر غیر فعال می گردد . ( این خط ( سر ) ورودی غیر از  
 خطوط تغذیه مدار می باشد ) .



این سرور می تواند فعال بیست یا فعال صفر باشد .  
 در صورتی که فعال ۱ باشد .  
 $En = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{عضو فعال} \\ 0 \rightarrow \text{عضو غیر فعال} \end{cases}$   
 در صورتی که فعال ۰ باشد :


$\overline{En} = \begin{cases} 1 \rightarrow \text{عضو غیر فعال} \\ 0 \rightarrow \text{عضو فعال} \end{cases}$   
 جدول عملی بیت Dec. 2x4 فعال صفر برای خط En فعال ۱ :

	$\overline{En}$	x	y	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
غیر فعال $\rightarrow$	0	x	x	1	1	1	1
	1	0	0	0	1	1	1
فعال $\rightarrow$	1	0	1	1	0	1	1
	1	1	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	1	1	0

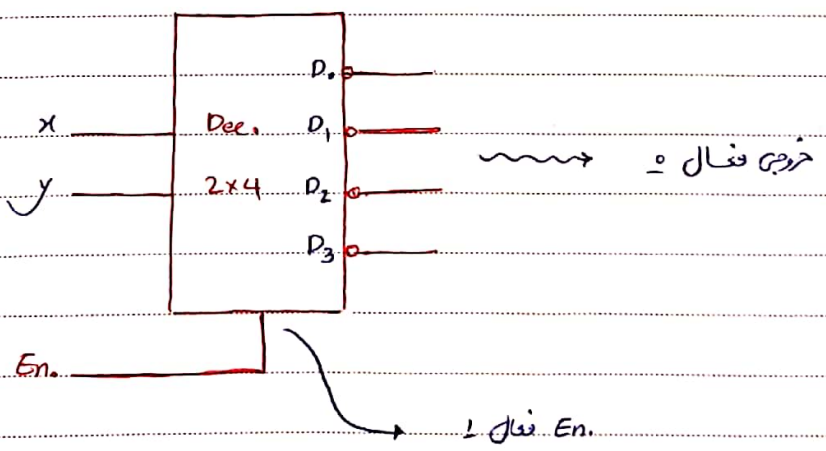

دی مالتی پلکسر (Demultiplexer) یا بخش کننده

 
عنصری است که داده ای با انرژی از یک خط ورودی میگذرد و بر اساس آدرس مشخص شده بر روی خطوط آدرس آن (خطوط انتخاب) به ورودی به یک از چند خط خروجی خود منتقل می کند.



خطوط آدرس به نحوی، که انرژی خطوط خروجی به صورت دارنده (یعنی هر خروجی، یک آدرس مشخص نمود باید داشته باشد). لذا برای یک دی مالتی پلکسر با  $m$  خط خروجی،  $n$  خط آدرس داریم است به نحوی که:

$$2^n > m$$

خطوط آدرس (انتخاب)

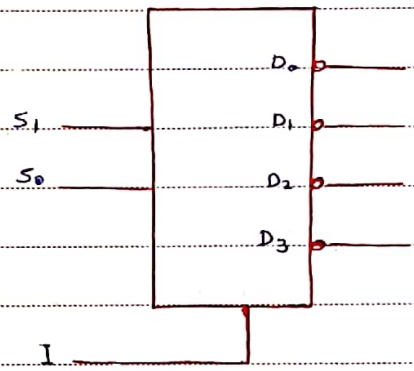

I	s <sub>1</sub>	s <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>
0	x	x	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

با تقسیم نقش ورودی های یک Dec. می توان آن را تبدیل به یک Demux نمود.

خط En در Dec. ← خط ورودی داده I در Demux


خط ورودی در Dec. ← خطوط آدرس در Demux



Encoder (اینکودر) یا کددهنده

Encoder عمل عکس یک Decoder انجام می دهد یعنی با فعال کردن یک از چند ورودی Enc. یک مورد نظر برای آن ورودی بر روی خطوط خروجی Enc. ظاهر می شود.

$Enc. m \times n, m \leq 2^n$

 

جدول عمل در یک Enc. 8x3 :

$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$D_7$	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$

$z = D_1 + D_3 + D_6 + D_7$

در یک Enc. کاری باید فقط با یک از ورودی که فعال شده باشد و بقیه غیرفعال باشند تا که ورودی در خروجی مشاهده شود.

در Enc. اولویت دارد، بر اساس یک اولویت در نظر گرفته شده، هر اهن Enc. انجام می پذیرد که در این نوع Enc. می توانند ورودی مختلف با هم نیز فعال گردند ولی تنها ورودی دارای اولویت ظاهر می گردد.

Subject:

Year. 98 Month. 02 Date. 08 ( )


$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$D_7$	$x$	$y$	$z$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1	0	0	0	0	0	0	1	0
			1	0	0	0	0	0	1	1
				1	0	0	0	1	0	0
					1	0	0	1	0	1
						1	0	1	1	0
							1	1	1	1

(اولویت با ورودی بزرگتر)

مالتی پلکسر (Multiplexer) یا انتخاب کننده:

مالتی پلکسر به صورتی است که داده‌های وارد شونده از چند خط ورودی با تعداد محدودی از خطوط خروجی به طوری که یک خط خروجی براساس آدرس اعمال شده به خطوط آدرس منتقل می‌کند.

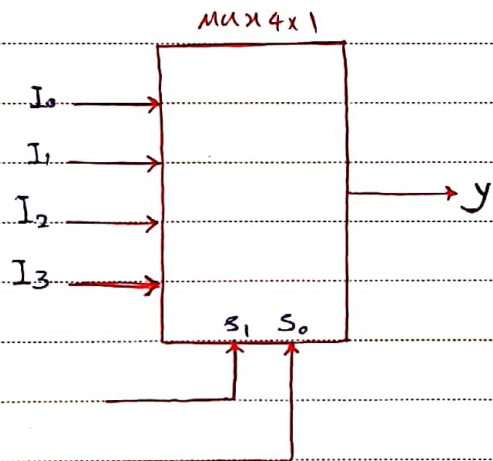یک  $m \times n$  دارای  $m$  خط ورودی و  $n$  خط خروجی و  $n$  آدرس می‌باشد.  $2^n \leq m$



واضح است که هر خط ورودی باید یک آدرس منحصر بفرد داشته باشد.


جدول عملکرد  $MUX 4 \times 1$ :

آدرس		خروجی
$S_1$	$S_0$	$y$
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

$$y = S_1' S_0' I_0 + S_1' S_0 I_1 + S_1 S_0' I_2 + S_1 S_0 I_3$$


نکته:

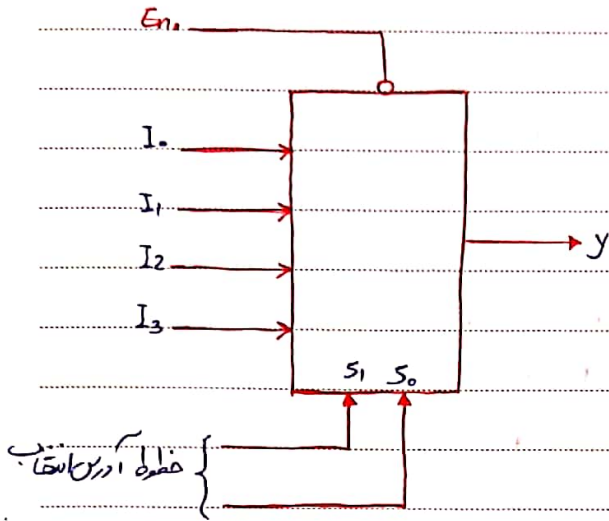یک Mux می تواند دارای خط  $En$  (فعال ساز) باشد و این خط می تواند فعال صفر یا یک باشد




$\bar{En}$	اکتیس		خروجی
	$S_1$	$S_0$	
0	0	0	$I_0$
0	0	1	$I_1$
0	1	0	$I_2$
0	1	1	$I_3$
1	X	X	0

 استفاده از Mux برای بهره سازی توابع پایه ای:



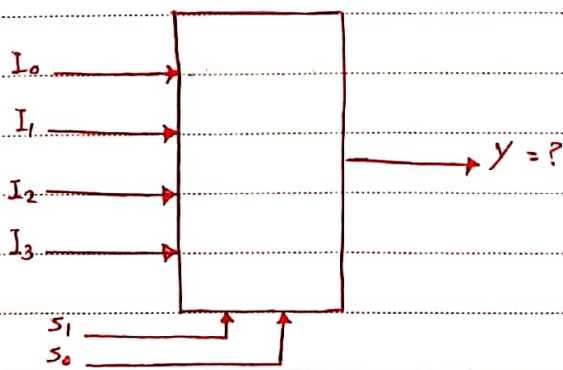تابع F زیر توسط یک Mux مناسب پیاده سازی کنید:







بعد از تعیین اندازة MUX، متغیرهای متصل شوند. به خطوه ادیس مشخص می‌نمایم.  
در حالت کلی خطوه تخصیص دخواه می‌باشد ولی مناسب تر است تا کم ارزش ترین متغیر به کم ارزش ترین خطه ادیس داده شود.


در این مثال :  $S_0 = Z$  ,  $S_1 = Y$

رسم جدولی که بیانگر ارتباط  $\Sigma$  mint با ادیس خطوه داده MUX می‌باشد.

در این مثال : متغیر باقی مانده  $x$

$\Sigma$	$I_0$ $yz'$ (00)	$I_1$ $yz$ (01)	$I_2$ $y'z$ (10)	$I_3$ $y'z'$ (11)
$x'$	0	1	2	3
$x$	4	5	6	7

 نقطه با اطلاعات  $x$  نیاز داریم.  
فقط با اطلاعات  $x$  نیاز داریم.  
با اطلاعات  $x$  و  $x'$  نیاز داریم.  
با اطلاعات  $x$  و  $x'$  نیاز داریم.




انتخاب  $\Sigma$  mint در باید در عبارت تابع حضور داشته باشد.

تعیین طره  $\Sigma$  می‌تواند بر اساس متغیرهای باقی مانده باشد. به خطوه MUX داده شوند.

مثال - 2 تابع  $F(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 5, 6)$  با در نظر گرفتن  $MUX 4 \times 1$  و خطوه ادیس  $S_1 = x$  و  $S_0 = z$

باید باقی مانده  $y$

$\Sigma$	$I_0$ $z'x'$	$I_1$ $z'x$	$I_2$ $zx'$	$I_3$ $zx$
$y'$	0	4	1	5
$y$	2	6	3	7

 


سوال - تابع  $F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)$  با مالتی پلکسر 8 ورودی و 2 خروجی

$n=4 \Rightarrow$  MUX  $8 \times 1$

$S_0 = D, S_1 = C, S_2 = B$

A	BCD							
	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	I <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	I <sub>6</sub>	I <sub>7</sub> ← S <sub>2</sub> , S <sub>1</sub> , S <sub>0</sub>
A'	0	1	2	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	1	0	A'	A'	0	0	A

 



مقال - تابع (15, 8, 4, 3, 0)  $F(A, B, C, D) = \Sigma$  MUX 4x1


$S_1 = C$  ,  $S_0 = D$

AB \ CD	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	← S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>
	C'D'	C'D	CD'	CD	
A'B'	0	1	2	3	
A'B	4	5	6	7	
AB'	8	9	10	11	
AB	12	13	14	15	

$(A'B' + A'B + AB') = (AB)'$


$A'B' + AB'$

$A'B' + AB$

 

حافظه فقط خواندنی (Read Only Memory) (ROM) برای نگهداری اطلاعات در صورت طولانی از حافظه (Memory) و برای نگهداری اطلاعات در صورت کوتاه از حافظه موقت استفاده می شود.

 حافظه ← واحد نگهداری اطلاعات با بیتی برای بلند مدت (Memory)



word: 4 8 16 32 64 128

Subject:


Year. 98 Month. 02 Date. 15 ( )

در حلقه (بجور نوس) هر سطر یا ترنر محل ذخیره یک word سیستم می باشد  
 در حلقه بر اساس تعداد کلمات ذخیره شده در داخل آن و تعداد بیت های هر کلمه می تواند




مانند  $\rightarrow$  ROM  $2^n \times m$

تعداد بیت هر کلمه  $\rightarrow$  تعداد کلمات

ROM  $32 \times 4$

 

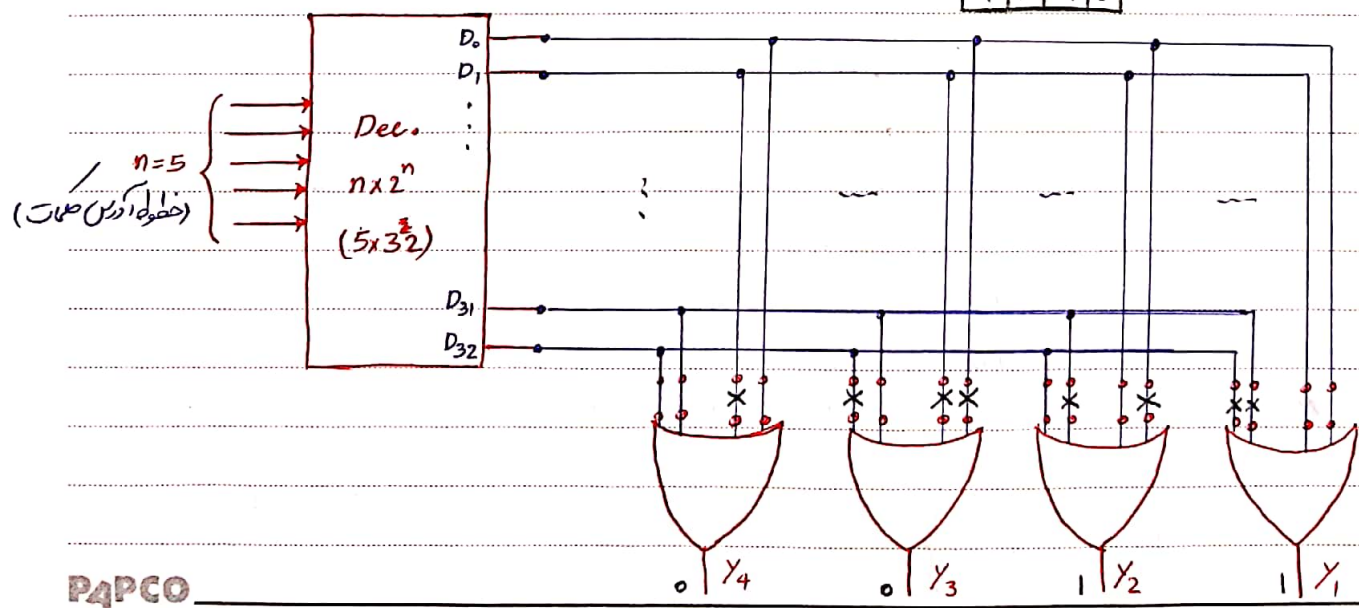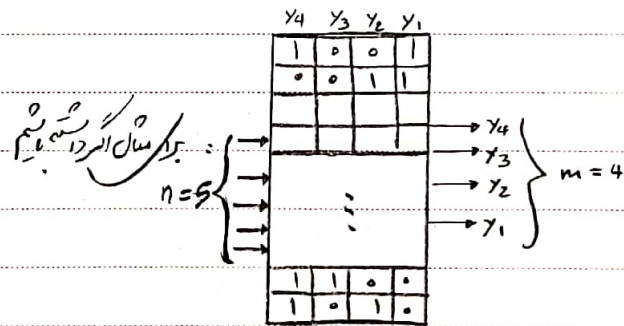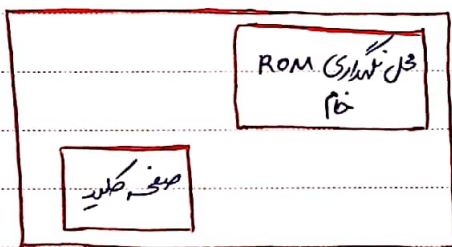
واضح است که هر word باید یک آدرس منحصر بفرد داشته باشد که تعداد آن خفته ورودی ROM عمل کند



از ROM می توان برای پیاده سازی توابع با بسیری نیز استفاده نمود بدین خود هر خروجی ROM کات تابع وابسته به خطوط آدرس ROM می توان در نظر گرفت :

F5

PLA (Programmable Logic Array) :

 

از آنرا قابل برنامه ریزی.

- ساده سازی توابع و مکمل کردن آنها
- انتخاب جملات ضربی (ساخت با AND) از آنجمله (جدول جملات ضربی) برای پیاده سازی کلمه توابع
- رسم جدول برنامه ریزی PLA (خواه اتصال PLA) مشخص می نماید.

پیاده سازی F1 و F2 با PLA :

$$F_1(A, B, C) = \sum(3, 5, 6, 7) \quad , \quad F_2(A, B, C) = \sum(0, 2, 4, 7)$$

$$F_1 \text{ ساده شده : } \begin{cases} F_1 = AC + AB + BC \\ F_2 = BC' + A'C' + A'B' \end{cases} \quad F_2 \text{ ساده شده : } \begin{cases} F_2 = BC' + A'C' + ABC \\ F_2' = BC + A'C + ABC' \end{cases}$$

جملات ضربی  $\rightarrow BC', A'C', A'B', ABC$

جدول برنامه ریزی :

جملات ضربی	A	B	C	F1	F2
B'C'	-	0	0	1	1
A'C'	0	-	0	1	1
A'B'	0	0	-	1	0
ABC	1	1	1	0	1
	C	T			


1 = تاریخ جمله  
0 = تاریخ جمله

قطع اتصال عاری = 0  
قطع اتصال با 1 = 1  
قطع دو اتصال ورودی = -

ختم مکمل C  
ختم عاری T



مدارهای ترتیبی :

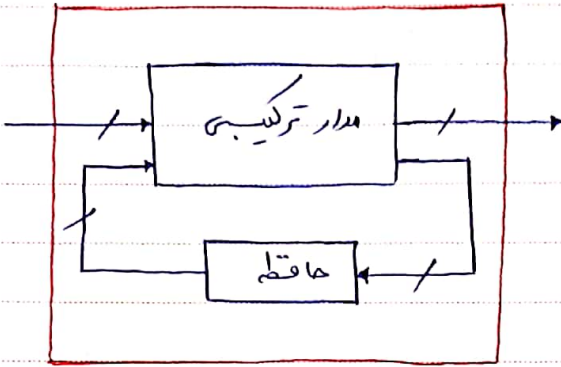

« مدار ترتیبی »

مدارهای ترتیبی مدارهایی هستند که خروجی (های) مدار علاوه بر وابستگی به ورودی (های) مدار، به حالت مدار نیز وابسته خواهد بود. حالت مدار پارامترهای از مدار منبأ که در داخل یک واحد حلقه گذاری می شود و بعنوان ورودی در مدار محل می گذرد. این حالت بعد از هر مرحله تولید خروجی، تولید می گردد. (حالت، بعنوان یک فیدبک در مدارهای ترتیبی محل می گذرد.)



کاملاً واضح است به دلیل تأثیر حالت مدار، ترتیب در مدارهای ابره سکه احدث خواهد داشت. این ترتیب در مدارهای ترتیبی توسط یک یا کسری زمان انجام می شود. مدارهای ترتیبی از نظر این با مقایسه زمان به دو دسته تقسیم می شود:

1. مدارهای ترتیبی سنکرون (همزمان) ← در این مدارها تأثیر ورودی و حالت مدار و تولید خروجی تحت کنترل یک سینال زمان بوده و اعمال تغییرات در فاصله های زمانی مشخص رخ می دهد.

  2. مدارهای ترتیبی آسنکرون (غیر همزمان) ← در مدارهای آسنکرون لزوماً یک بخش های آن تحت کنترل زمان سینال زمانی نمی باشند و اعمال تغییرات در این بخش ها با اعمال تغییرات در ورودی و حالت اتفاق می افتد.




در مدارهای ترتیبی سینال زمان (سینالی است که کنترل زمان مدار را برعهده دارد) از هم می باشد. مجموعه این سینال زمانی توسط واحدی بنا به واحد و با بس ساعت تولید می شود. این مولد با بس ساعت یک سینال دو حالتی با فرکانس های مشخص و دوره های H و L مشخص تولید می کند.



(هنگامی که بار در حالت (L) و هنگامی که بار در حالت (H) است.)

• (FF) Flip-Flop

 همانطور که اشاره شد، در مدارهای ترتیبی یک بلیک حاقله برای نگهداری حالت مدار لازم می آید. این بخش توسط مدارهای با نام (FF) ساخته می شود.  
 یک FF عنصری است که عمل ثبت، نگهداری و انتقال یک بیت باینری می تواند عمده دار گردد.




بر اساس پیچیدگی مدار و تعداد حالات مدار، تعداد بیت های که باید در واحد حاقله مدار ترتیبی نگهداری شود تعیین شده و بر همین اساس همان تعداد FF در ساختار حاقله قرار می گیرند.  
 FF ها معمولاً دارای خروجی که مکمل یکدیگر می باشند، هستند و برای دارن اطلاعات با آنها یک یا دو خط ورودی دارند. CP نیز بعنوان یک از ورودی های آنها خواهد بود.

چهار نوع FF معرفی می کنیم که تمام آنها دارای یک از دو نوع مدار پایه زیر می باشد.

← مدار پایه بر اساس دروازه NOR

مشاهده می شود بعلت وجود فیدبک در این ساختار پایه، خود مدار پایه، یک مدار ترتیبی خواهد بود. (این مدار از نوع آسنکرون می باشد.)

$(x+y)' = x'y'$   $x, y$  در این مدار

 



R	S	Q	Q'
1	0	0	1
0	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0
1	1	0	0

حالت  
حالت  
ورودی نامطلوب

- مدارهای عملگر {  $(R=1, S=0) \rightarrow$  ریست  $\Rightarrow Q=0, Q'=1$
- $(R=0, S=1) \rightarrow$  ست  $\Rightarrow Q=1, Q'=0$
- مدار پایه {  $(R=0, S=0) \rightarrow$  ریست ابقاء  $\Rightarrow$  حفظ خروجی قبل (حالت) مدار
- $(R=1, S=1) \rightarrow$  ریست غیر کارز  $\Rightarrow$

زیرا Q و Q' مکمل یکدیگر نیستند

ر2 مدار پایه بر اساس دروازه NAND

  

R	S	Q	Q'
1	0	1	0
1	1	1	0
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1


حالت 0  
حالت 1  
در ورودی نامطلوب

- مدرهای عملگر مدار پایه
- $(R=1, S=0) \rightarrow$  Set سربایت  $\Rightarrow Q=1, Q'=0$
  - $(R=1, S=1) \rightarrow$  سربایت ابقاؤ (مغایر)  $\Rightarrow$  مغایر
  - $(R=0, S=1) \rightarrow$  Reset سربایت  $\Rightarrow Q=0, Q'=1$
  - $(R=0, S=0) \rightarrow$  سربایت غیر مجاز  $\Rightarrow$  -

زیرا Q و Q' مکمل یکدیگر نیستند

RS-FF با پایه ساعت

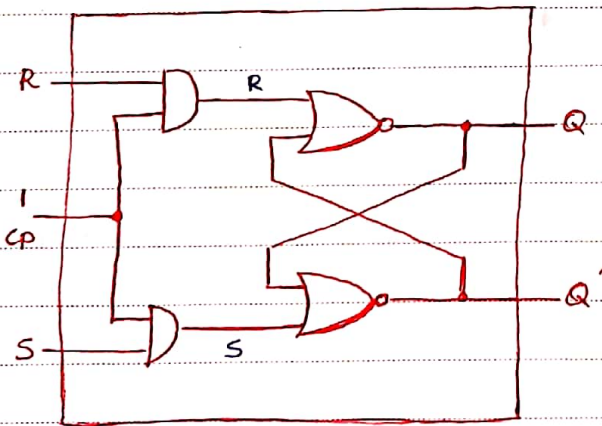مدار RS-FF یک مدار ترکیبی است که در صورت فعال بودن پایه ساعت (cp=1) دقیقاً مشابه مدار پایه بر اساس NOR می باشد.



با توجه به مدار عملگر RS-FF بصورت زیر است:

- $R=1, S=0 \rightarrow$  Reset
- $R=0, S=1 \rightarrow$  Set
- $R=0, S=0 \rightarrow$  ابقاؤ
- $R=1, S=1 \rightarrow$  غیر مجاز



Subject:

Year. 98 Month. 02 Date. 17 ( )

باقص فعال بودن مدار RS-FF (تغییر شدن توسط CP یعنی CP در حالت بارش که مدار فعال نیاید) (در مدار رسم شده یعنی CP=1).

جدول عملکرد RS-FF بصورت زیر می باشد:

حالت فعلی $Q(t)$	ورودی ها $R \quad S$		خروجی $CP=1$ $Q(t+1)$
	0	0	
0	0	1	1
0	1	0	0
→ 0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
→ 1	1	1	X

معادله مشخصه RS-FF

معادله مشخصه عبارت می شود از آنکه خروجی بر اساس ورودی کی حالت مدار بیان می کند.

$$Q(t+1) = F(Q(t), R, S) = ?$$


$Q$	$RS$		$Q'$
	$R'$	$R$	
$Q'$	0	1	X
$Q$	1	1	X

$S' \quad S \quad S'$


$$Q(t+1) = S + R'Q(t)$$

$$RS = 0$$


نمای مداری RS-FF بصورت زیر است:

 

 RS-FF با دوین ساعت و بر اساس NAND می توان رسم کرد.



D-FF با پالس ساعت

 

تفاوت جدول عملکرد و مدارهای آن با RS-FF با پالس ساعت بصورت زیر است.

حالت فعلی $Q(t)$	ورودی R S		خروج $Q(t+1)$
---------------------	--------------	--	------------------

$R=1$ $S=0$ → Reset	0	0	0
$R=0$ $S=1$ → set	0	1	1
<del><math>R=0</math> <math>S=0</math> → اساس</del>	0	1	1
<del><math>R=1</math> <math>S=1</math> → غیر مجاز</del>	1	0	0
	1	1	X

جدول عملکرد D-FF بصورت زیر است:


$Q(t)$	D	$Q(t+1)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$D=0$  → Reset  
 $D=1$  → set


معادله مشخصه D-FF :

$$Q(t+1) = D$$

معادله کاری D-FF بصورت زیر است:

 

JK-FF

 

در RS-FF مشکل همزمان شدن ورودی ها  
یعنی آن یک حالت نامطلوب وجود دارد که با این  
فیدبک از خروجی به ورودی های AND و طرح JK-FF  
این مشکل بزرگ برطرف می گردد!

در مدار JK-FF ،  $cp = 0$  ، غیر فعال می کند  
و FF موقتاً فعال است که  $cp = 1$  باشد .

مدحای عملکرد آن بصورت زیر است :

ایستاد  $\rightarrow \begin{cases} J = 0 \\ K = 0 \end{cases}$

Reset  $\rightarrow \begin{cases} J = 0 \\ K = 1 \end{cases}$

Set  $\rightarrow \begin{cases} J = 1 \\ K = 0 \end{cases}$

مکمل گیری  $\rightarrow \begin{cases} J = 1 \\ K = 1 \end{cases}$

جدول عملکرد آن بصورت زیر است :

$Q(t)$	J	K	$cp = 1$	$Q(t+1)$
0	0	0		0
X	0	1		0
XX	1	0		1
$\rightarrow$	1	1		1
1	0	0		1
X	0	1		0
XX	1	0		1
$\rightarrow$	1	1		0


ایستاد  $\rightarrow Q(t+1) = Q(t)$

Reset  $\rightarrow Q(t+1) = 0$

Set  $\rightarrow Q(t+1) = 1$


مکمل گیری  $\rightarrow Q(t+1) = Q'(t)$

نماد معاری JK-FF بصورت زیر است :

 




معادله مسخف JK-FF :

 

$$\Rightarrow Q(t+1) = Q'J + QK'$$

T-FF :

 


مدهای مختلف در آن بصورت زیر است :

$\left\{ \begin{array}{l} T=0 \rightarrow \text{ابقا} \\ T=1 \rightarrow \text{مکمل} \end{array} \right.$

جدول عملکرد آن بصورت زیر است :

$Q(t)$	T	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


نماد سازی T-FF بصورت زیر است :

 

معادله مسخف T-FF :


$$Q(t+1) = Q'T + QT'$$

 ترکیب کردن FF های 0 و 1، آماده فعالیت عاری نمودن FF می باشد که توسط پالس ساعت مناسب انجام می شود. منظور از ترکیب کردن یک FF، آماده فعالیت عاری نمودن FF می باشد.



 - 1. CP دارای دو سطح (level) ولتاژ می باشد:
  - 1. H (بالا) (مثبت) ← "1"
  - 2. L (پائین) (منفی) ← "0"
- 2. CP دارای دو لب (Edge) می باشد:
  - 1. بالا رونده (لب مثبت)
  - 2. پائین رونده (لب منفی)



ترکیب کردن FF در سطح درجه موارد ممکن است مستطانی و چهار دانته باشد. (بابتی به لگت بودن فاصله زمان انتقال در در FF نسبت به دوره فعال بودن FF در سطح) مثلاً در مد مکمل گیری در JK-FF با 1 ماندن ورودی در یک سطح، عمل مکمل گیری چندین بار اتفاق می افتد. با تعیین چند باره داده های ورودی در یک سطح برای عملیات set یا Reset مسطح ایجاد خواهد شد. ترکیب کردن FF ها کاره برای مقابله با مشکل فوق، ترکیب نمودن FF ها در لب های سطح می باشد. یعنی FF فقط برای یک زمان کوتاه (مدت لب) فعال می شود و تا پالس بعدی غیر فعال خواهد ماند. به این ترتیب در هر دوره پالس ساعت فقط یک عمل مورد نظر انجام خواهد شد.



← برای ایجار FF ترنر سونده در لبه


← تعیین در ساختار (اضافه نمودن مدارهای پایه ای بر روی ورودی های مدار موجود FF ترنر سونده در لبه)  
 ( در کتاب مطالعه شود )

 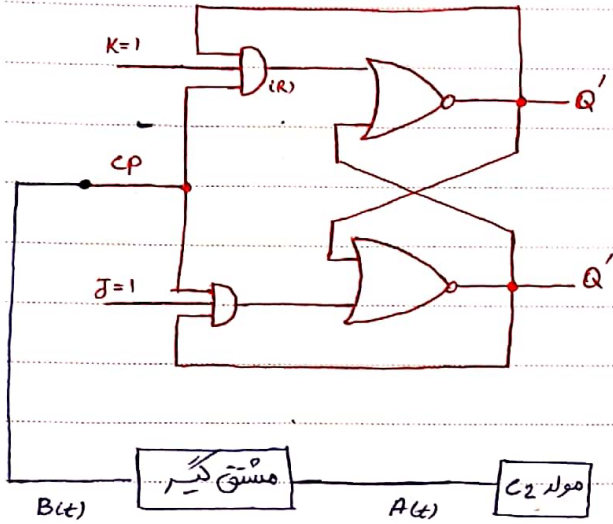← قبل از ایحال CP، FF ترنر سونده در لبه، سینال CP از لبه مستقیم ترنر عبور دهیم و خروجی مستقیم ترنر  
 CP، FF، وصل شود.




Master - Slave FF

 ← MS-FF یک ساختار متشکل از دو عدد FF که بصورت سری به یکدیگر وصل شده اند و با وینچ تفاوتی که در این دو FF وجود دارد نحوه ترنر شدن آنهاست.





 
مسئله: تحلیل و طراحی مدار JK-MS-FF با ورودی‌های MS-FF  
با فرض اینکه JK-MS-FF قابل دو عدد FF - JK فعال سوزنه در سطح مثبت باشد.



ورودی‌های آستانه‌ها (ناحیه‌ها) در FF،

ورودی‌های اصل FF ورودی‌ها هستند که همراه با فعال CP، تأثیرشان در خروجی اعمال می‌شود و در حین این ورودی‌ها، FF به صورتی عمل می‌کند که بدون توجه به مقدار CP و به لحاظ فعال شدن این ورودی‌ها، تأثیرشان در خروجی ظاهر می‌شود. به این ورودی‌ها، ورودی‌های آستانه‌ها می‌گویند که به دو نوع است:

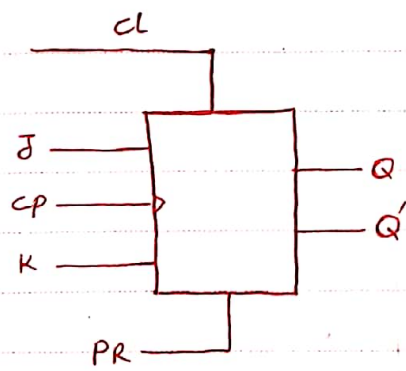
- ← clean برای صفر کردن آستانه‌ها
- ← preset برای یک کردن آستانه‌ها



واضح است که پس از موارد کاربرد این ورودی‌ها، انتقال FF به یک حالت اولیه دلخواه می‌باشد.


- ← اگر FF در ورودی آستانه‌ها باشد یعنی از آنجا که در اولویت است.
- ← این ورودی‌ها می‌توانند فعال یا غیرفعال باشند.

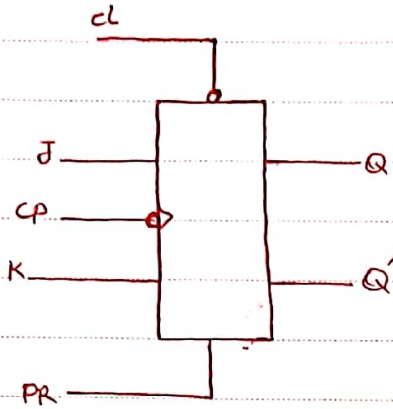یک نمونه ورودی آسنکرون در FF با بصورت زیر است:




اولویت	لیست	اولویت	لیست	لیست	لیست	لیست	لیست
$\bar{CL}$	PR	CP	J	K	حروف) عملگر FF		
0	X	X	X	X	clear to "0"		
1	1	X	X	X	preset to "1"		
1	0	↓	0	0	ایجاد		
1	0	↑	0	1	Reset		
1	0	↓	1	0	set		
1	0	↓	1	1	عمل		

 کلیه مدارهای ترکیبی: مدار شامل دو JK-FF باشد. A و B ورودی و C و D خروجی در نظر بگیرید.



الف) دیاگرام منطقی

 متصور از تحلیل یک مدار بوردی عملکرد مدار می باشد، یعنی اگر در یک منطق مدار داده سه باشد،  
 حرف از تحلیل، بدست آوردن روابط مابین ورودی ها، خروجی ها و حالات مدار  
 ( حالات مغلی و بوردی ) می باشد،



حالت مدار بر اساس محتوای FF های مدار تعیین می گردد.

در مثال مورد بحث چون دو JK-FF داریم تعداد حالت های مدار، 4 حالت خواهد بود.

→ AB: {00, 01, 10, 11}

ب) جدول حالت

خروجی از بخش ترکیبی

حالت بوردی FF بسته به نوع FF و اطلاعات ورودی به خطوط ورودی FF های می باشد.


محاسبه از قبل می دانیم:

J	K	عملکرد
0	0	ایستاد
0	1	Reset
1	0	Set
1	1	مکمل

ورودی x	حالت فعلی		حالت بوردی		خروجی y
	A(t)	B(t)	A(t+1)	B(t+1)	
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1



\* در اینجا منطق ساده تر در دسترس بود \*



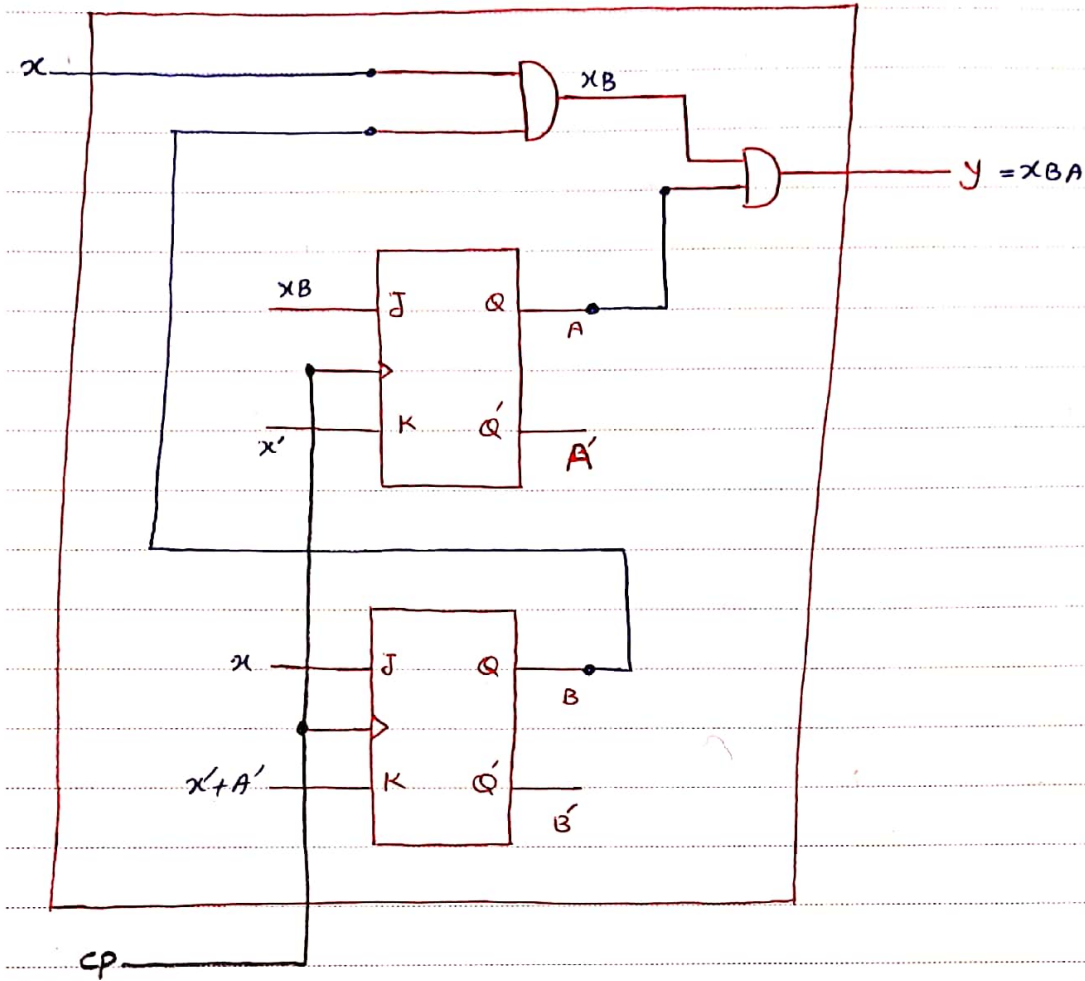

ج) دیاگرام حالت

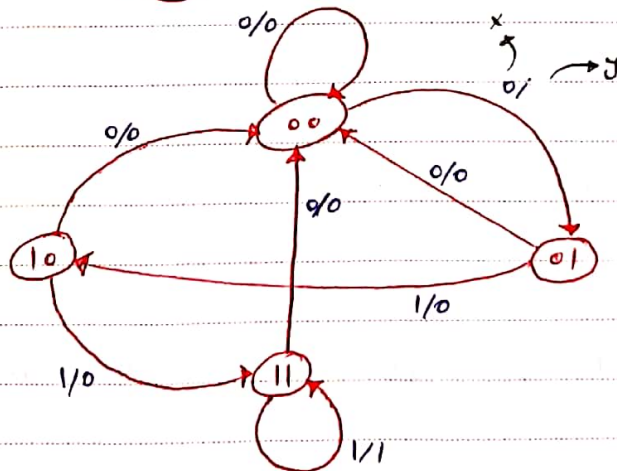 ← برای هر حالت مدار، نفع ای (در صورتی در نظر می گیریم  
 ← از هر حالت برای هر ورودی، یک خط جهت دار خارج می کنیم که نشان دهنده محل حالت  
 و ارزش خروجی تولیدی می باشد.



نکته: اگر مداری  $n$  عدد FF،  $L$  عدد ورودی و  $K$  عدد خروجی داشته باشد. تعداد فلیس وارد شود به هر حالت  $2^L$  می توان تقسیم کرد. فلیس از هر حالت خارج می شود  $2^n$  حالت وجود دارد.

(معادلات حالت): معادلاتی که خروجی و حالت بعدی FF و بر حسب ورودی و حالت فعلی FF بیان می کنند.

$$y = xAB$$

x \ AB	00	01	10	11
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

$$\rightarrow A(t+1) = xA + xB$$

x \ AB	00	01	10	11
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1

$$\rightarrow B(t+1) = xA + xB'$$

(توانج ورودی):

بیان عبارت جدید برای خروجی و ورودی های FF بر حسب ورودی مدار و حالت فعلی می باشد.

$$y = xAB$$

$$A-FF \begin{cases} J_A = xB \\ K_A = x' \end{cases}$$

$$و \quad B-FF \begin{cases} J_B = x \\ K_B = x' + A' \end{cases}$$

ارتباط دهنده معادلات حالت و توانج ورودی، معادله مستحضر FF می باشد.

$$JK-FF \rightarrow \text{معادله مستحضر } Q(t+1) = JQ' + KQ$$

$$A-JK-FF \rightarrow A(t+1) = J_A A' + K_A A \stackrel{\text{توانج ورودی}}{=} (xB)A' + (x')A = x(B+A) = xA + xB$$

$$\Rightarrow A(t+1) = xA + xB$$

$$B-JK-FF \rightarrow B(t+1) = J_B B' + K_B B = xB' + (x' + A')B = x(B' + A) = xA + xB'$$


$$\Rightarrow B(t+1) = xA + xB'$$

عکس حالت قبل ←

$$\begin{cases} A(t+1) = \chi A + \chi B = \chi A + \chi B(A + A') = (\chi + \chi B) A + \chi B A' \\ A(t+1) = J_A A' + K_A A \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_A = \chi B \\ K_A = \chi + \chi B = \chi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} J_A = \chi B \\ K_A = \chi' \end{cases}$$

 بررسی کاهش حالات: در برخی مسائل ممکن است حالات معادل وجود داشته باشد. دو حالت معادل گویند اگر برای طلب ورودی های یکسان، حالت بعدی یکسان داشته باشند. در صورت وجود دو حالت معادل می توان از یکی به جای دیگری استفاده نمود به سبب کاهش حالات می باید.



حالت فعلی	حالت بوری		خروجی	
	$\chi=0$	$\chi=1$	$\chi=0$	$\chi=1$
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1

با توجه به جدول حالات با  $e \equiv g$  و  $d \equiv f$  در نتیجه حالت معادل با حذف دو سطر آخر جدول با  $e, g$  و  $d, f$  بدست می آید. (صاف شود)



حالت فعلی	حالت بوری		خروجی	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1

احتیاط مقادیر باسنری به حالات بیان شده بصورت پانصدتری:  
احتیاط مقادیر باسنری بر اساس تعداد FF های مورد نظر مدار برای حالات بطور دلخواه انجام می پذیرد.

تغییر حالت		ورودی کترم	
Q(t)	Q(t+1)	R	S
0	0	x	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

جدول کربن FF :  
جدول کربن RS-FF

R	S	عملکرد
1	0	set
1	1	ایجاد
0	1	set
0	0	ناطلب

میرانیم :

جدول کربن JK-FF

	Q(t)	Q(t+1)	K	J
ایجاد Reset	0	0	x	0
set مکمل	0	1	x	1
Reset مکمل	1	0	1	x
ایجاد set	1	1	0	x

K	J	عملکرد
0	0	ایجاد
0	1	set
1	0	Reset
1	1	مکمل

میرانیم :

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1


جدول کربن D-FF

D	عملکرد
0	Reset
1	set

میرانیم :

جدول تحریک T-FF ←


Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

روزگرد طراحی مدارهای ترکیبی :

- 1- ← شناخت دقیق مسئله
- 2- ← تعیین ورودی و خروجی و حالات (و تعداد FF) مدار و نیاز اندازه
- 3- ← تعیین نوع FF های مدار (در صورت عدم تعیین توسط مسئله)
- 4- ← جدول تحریک مدار (جدولی که رابطه ورودی و حالات فعلی با خروجی و حالات بعدی بیان می دهد.)
- 5- ← بررسی مسئله کاهش حالات مدار (وجود حالات معاد)
- 6- ← اضافه نمودن جدول تحریک به جدول تحریک برای اسکن نوع FF و تعیین حالات
- 7- ← ساده سازی توابع خروجی اصل و توابع ورودی FF (با در نظر گرفتن اطمینان مسئله)
- 8- ← پیاده سازی مدار

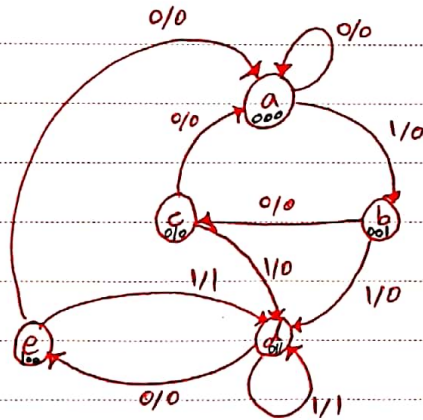مسئله - : مطلوب است طراحی مداری که دارای چهار حالت بود و با :



- ← مدار یک ورودی و یک خروجی دارد
- ← مدار دارای 5 حالت است ← 3 عدد FF لازم داریم
- ← از سه عدد JK-FF با نام های A و B و C استفاده می کنیم
- ← اجتناب مقادیر بالینی به حالات مدار: (با توجه به 3 عدد
- ← FF موجود در مدار، هر حالت با سه بیت مشخص می شود)
- ← بررسی کاهش حالات: حالت معادل نداریم

- a → 000
- b → 001
- c → 010
- d → 011
- e → 100

Subject:

Year. 98 Month. 02 Date. 29 ( )

ورودی x	حالت فعلی			حالت بعدی			خروجی y	(A)		(B)		(C)	
	A	B	C	A(t+1)	B(t+1)	C(t+1)		K <sub>A</sub>	J <sub>A</sub>	K <sub>B</sub>	J <sub>B</sub>	K <sub>C</sub>	J <sub>C</sub>
0	0	0	0	0	0	0 (a)	0	x	0	x	0	x	0
1	0	0	0 (a)	0	0	1 (b)	0	x	0	x	0	x	0
0	0	0	1 (b)	0	1	0 (c)	0	x	0	x	1	1	x
1	0	0	1 (b)	0	1	1 (d)	0	x	0	x	1	0	x
0	0	1	0 (c)	0	0	0 (a)	0	x	0	1	x	x	0
1	0	1	0 (c)	0	1	1 (b)	0	x	0	0	x	x	1
0	0	1	1 (d)	1	0	0 (c)	0	x	1	1	x	1	x
1	0	1	1 (d)	0	1	1 (d)	1	x	0	0	x	0	x
0	1	0	0 (e)	0	0	0 (a)	0	1	x	x	0	x	0
1	1	0	0 (e)	0	1	1 (b)	1	1	x	x	1	x	1

مقایسه دو ستون A و A(t+1) برای K<sub>A</sub>

K<sub>A</sub> و J<sub>A</sub>

مقایسه دو ستون B و B(t+1) برای K<sub>B</sub>

K<sub>B</sub> و J<sub>B</sub>

مقایسه دو ستون C و C(t+1) برای K<sub>C</sub>

و J<sub>C</sub>

رسم جدول تحریف (جدول بل)  $\leftarrow$

ساده سازی توابع ورودی FF و توابع خروجی مدار (مقادیر فلس در جدول بالا)  $\leftarrow$

نکته مهم در این حالت دیدن مقادیر Dont care است.

تعیین ترکیبات  $\leftarrow$  D-C.

حالات موجود نیست

x	A	B	C	
0	1	0	1	5
1	1	0	1	13
0	1	1	0	6
1	1	1	0	14
0	1	1	1	7
1	1	1	1	15

D-C. حالات

\* حالات D-C در جدول کارنو با رنگ قرمز مشخص شده است \*



Subject:

Year. 98 Month. 02 Date. 29 ( )

$x_A \quad BC$

		$B$		
	o	o	o	o
	o	x	x	x
$x$	1	x	x	x
	o	o	1	o

$$\Rightarrow y = xA + xBC$$

$x_A \quad BC$

x	x	x	x
1	x	x	x
1	x	x	x
x	x	x	x

$$\Rightarrow K_A = 1$$

$x_A \quad BC$

o	o	1	o
x	x	x	x
x	x	x	x
o	o	o	o

$$\Rightarrow J_A = x'BC$$

$x_A \quad BC$

x	x	1	1
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	o	o

$$\Rightarrow K_B = x'$$

$x_A \quad BC$

o	1	x	x
o	x	x	x
1	x	x	x
o	1	x	x

$$\Rightarrow J_B = C + xA$$

$x_A \quad BC$

x	1	1	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	o	o	x

$$\Rightarrow K_C = x'$$

Subject:


Year. 98 Month. 02 Date. 29 ( )

$x$ A | BC

0	x	y	0
0	x	x	x
1	x	x	x
0	x	x	1


$$\Rightarrow F_c = xA + xB$$

نمایه سازی مدار

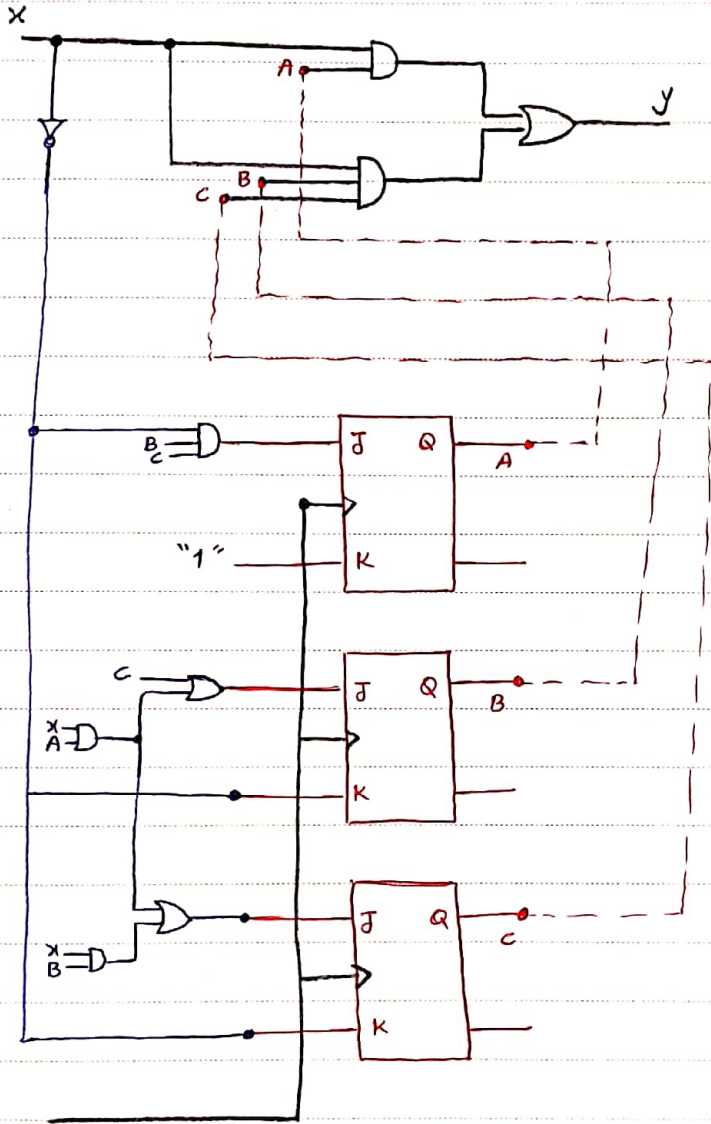


شمارنده (Counters) :  
 منظور از یک شمارنده، یک مدار ترتیبی است که مابین یک سری حالات مشخص به صورت عرضی تغییر حالت می دهد و هر انتقال حالت با انجام پالس حرکت گستره (پالس ساعت) اتفاق می افتد.  
 (در شمارنده ها، خروجی در حال خروجی FF های مدارها باشند.)  
 دنباله شمارش یک شمارنده :  
 دنباله ای توسط معادله دهدهی حالات شمارنده بیان می شود.

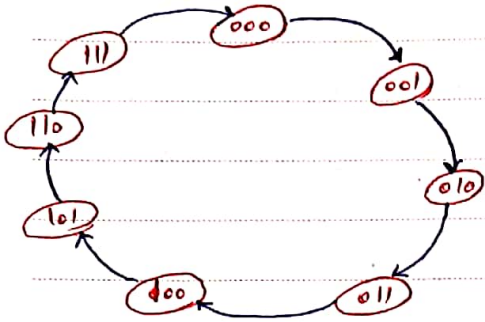طراحی یک شمارنده باینری 3 بیتی :  
 برای مثال شماره ای که دارای دیاگرام حالت بصورت دورو باشد :



 نکته ← دنباله شماری یک شمارنده : دنباله ای توسط معادل دهدهی  
 حالات شمارنده بیان می شود.




سه عدد T-FF باینری A, B, C در نظر می گیریم :

A	B	C	$T_A$	$T_B$	$T_C$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

$T_A = BC$        $T_B = C$        $T_C = 1$

(با استفاده از جدول کارنو یا روشی)

 




Subject:


Year. 98 Month. 02 Date. 29 ( )

 طراحی شمارنده که دارای دنباله شمارشی زیر باشد:



← مدار 3 عدد FF نیاز دارد. (از نوع JK و با مقادیر A، B و C)

و می دانیم:

 


Q	Q(t+1)	K	J
0	0	X	0
0	1	X	1
1	0	1	X
1	1	0	X

A	B	C	$K_A J_A$	$K_B J_B$	$K_C J_C$
0	0	0	X 0	X 0	X 1
0	0	1	X 0	X 1	1 X
0	1	0	X 1	1 X	X 0
1	0	0	0 X	X 0	X 1
1	0	1	0 X	X 1	1 X
1	1	0	1 X	1 X	X 0



حالت D-C:  $\begin{cases} 0 11 \\ 1 10 \end{cases}$

$J_A = B$        $J_B = C$        $J_C = B'$   
 $K_A = B$        $K_B = 1$        $K_C = 1$


مدار ساده ساز مدار:

 

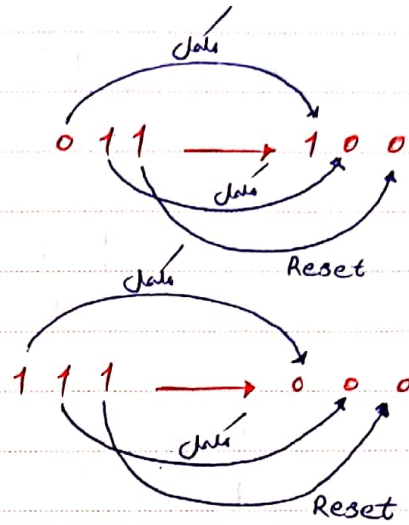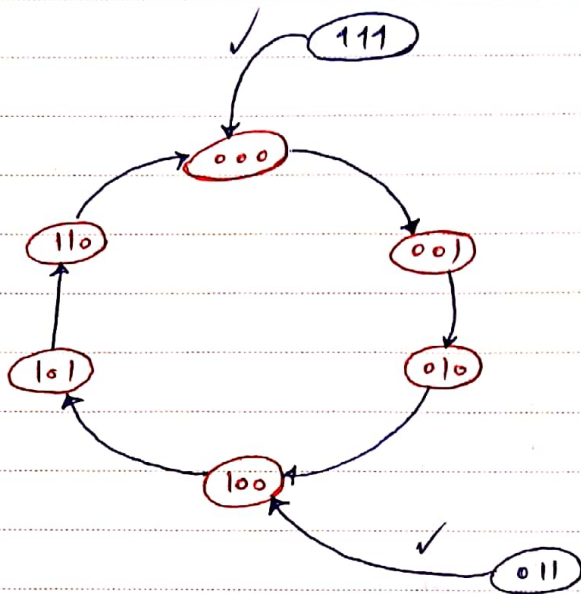خودا آغاز نمونک شمارنده :  
 شمارنده ای که اگر وارد یک از حالات نامطلوب گردد، بعد از آن (باید چند) بولین ساعت وارد حالات مطلوب گردن  
 و جریان جاری شمارنده برقرار شود.



شمارنده چهار بیتی :

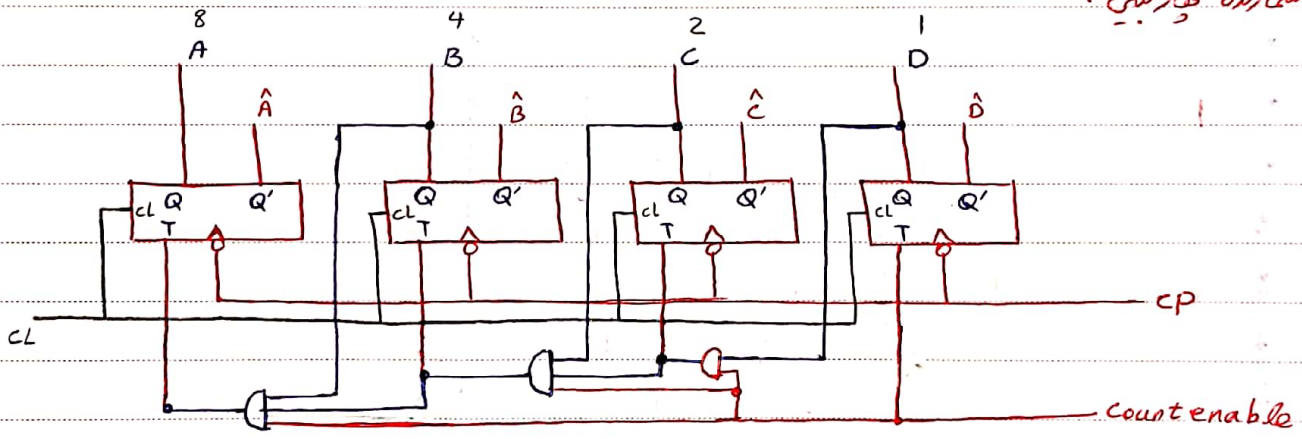

- ← در شمارنده سنکرون CP بطور یکسان به ورودی CP تمام FF ها وارد می شود.
- ← در شمارنده که ترنزیتر سنکرون FF توسط CP در لبه ها انجام می گیرند.
- ← دنباله شمارش آن بصورت زیر است :




- ← در شمارنده FF همواره دارای ورودی های آسنکرون clear (cl) و/یا preset برای برن شمارنده  
 به یک حالت اولیه دلخواه می بارند.

برخی شمارنده ها دارای ورودی های کنترلی برای تحت کنترل فرستادن شروع شمارش می باشد که تحت عنوان count enable که با فعال شدن این خط کنترلی بیت شمارنده آماده کار، شروع به شمارش می نماید  
ترکیب شده

count enable { 1 → شروع شمارش  
0 → توقف شمارش

	A	B	C	D	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	15
1	0	0	0	1	1	1	1	0	14
2	0	0	1	0	1	1	0	1	13
3	0	0	1	1	1	1	0	0	12
4	0	1	0	0	1	0	1	1	11
5	0	1	0	1	1	0	1	0	10
6	0	1	1	0	1	0	0	1	9
7	0	1	1	1	1	0	0	0	8
8	1	0	0	0	0	1	1	1	7
9	1	0	0	1	0	1	1	0	6
10	1	0	1	0	0	1	0	1	5
11	1	0	1	1	0	1	0	0	4
12	1	1	0	0	0	0	1	1	3
13	1	1	0	1	0	0	1	0	2
14	1	1	1	0	0	0	0	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0

 شمارنده رسم شده در سمت چپ جدول فوق افزایش می یابد.  
شمارنده کاهش بصورت زیر می یابد.




(طبق سکان سمت راست جدول)



شماره با دو خط enable }  
 up }  
 down }  
 می خواهیم شماره بصورت زیر محل کند:


up	Down	تکامل کرد
0	1	شماره افزایش
1	0	شماره کاهش
0	0	توقف شماره

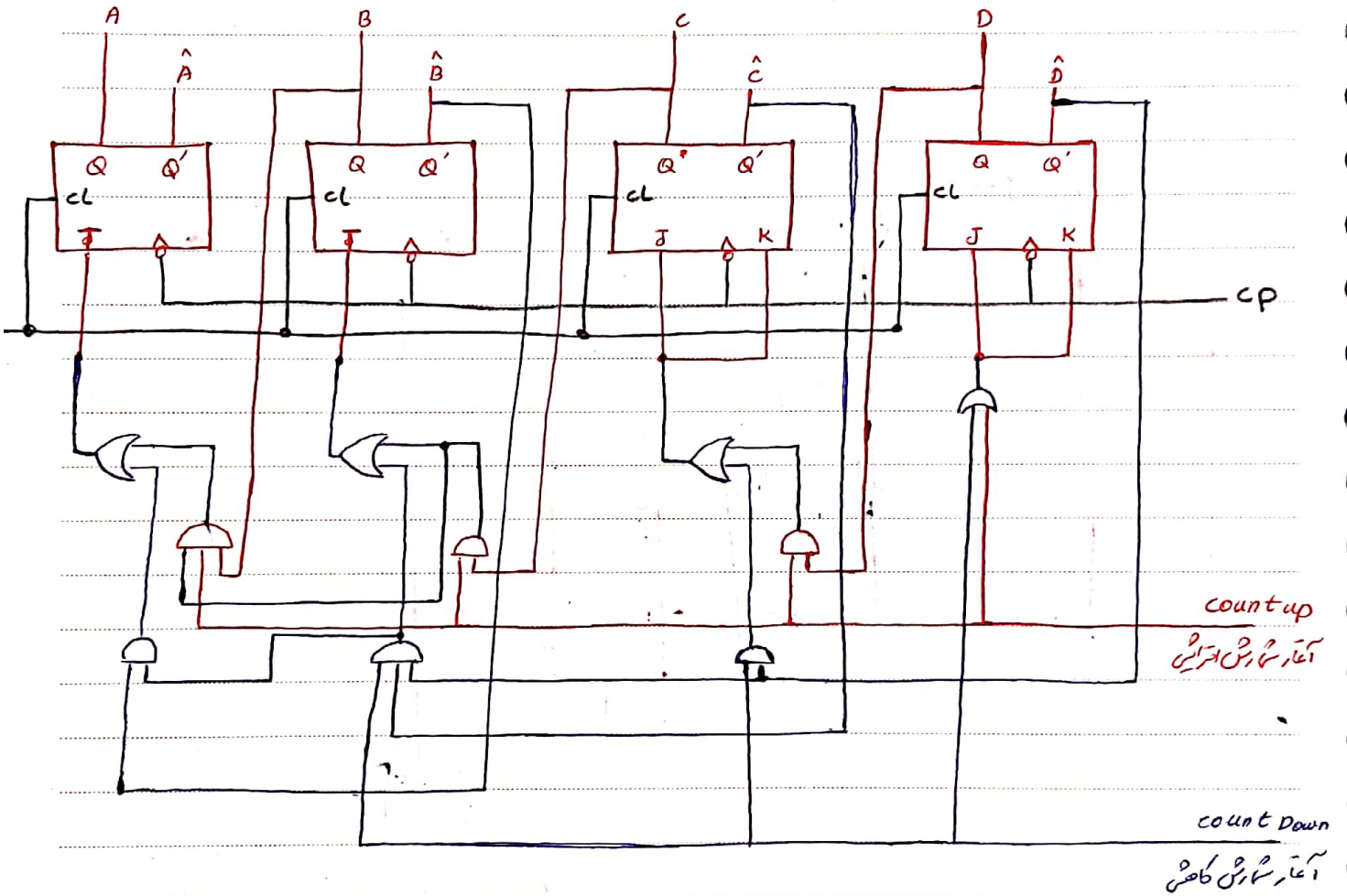


شماره ورودی (باینری) با امکان بارشده (Load) موازی:

می خواهیم شماره امکان بارشده موازی اضافه کنیم. مفهوم که با میان خط کنترل Load در شماره اطلاعات باینری که ورودی خطوط ورودی موازی شماره وجود دارد به داخل شماره بارگذاری شود. خط Load بیت خط ستون شماره می باشد.




$\bar{c}l$	Load	cp	count	عملکرد
0	x	x	x	clear to "0"
1	1	↓	x	parallel loading : $I_i \rightarrow A_i$
1	0	↓	1	شمارش
1	0	↓	0	توقف

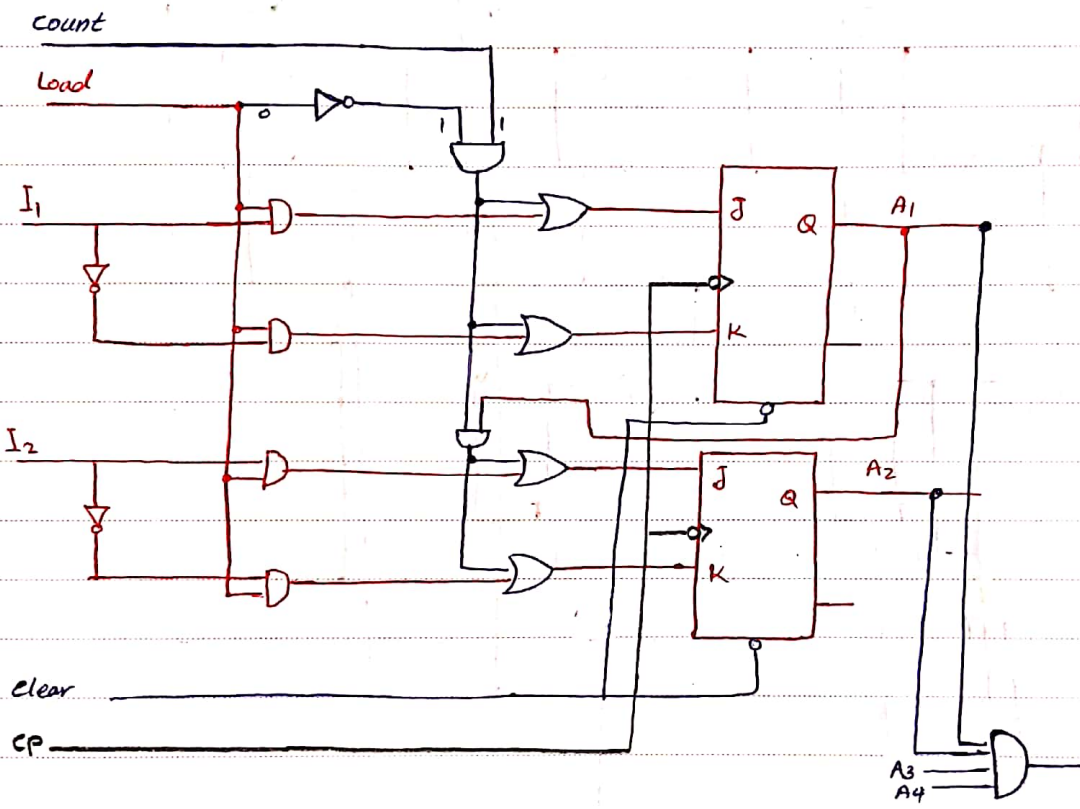

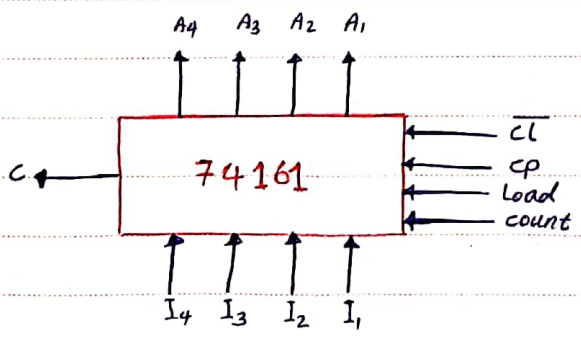
طرح (طراحی) شمارنده با  $mod-N$  و از بیت مقادیر اولی در لحظه :  
 ← مقادیر بیت شماره  $N$  تا  $N-1$



 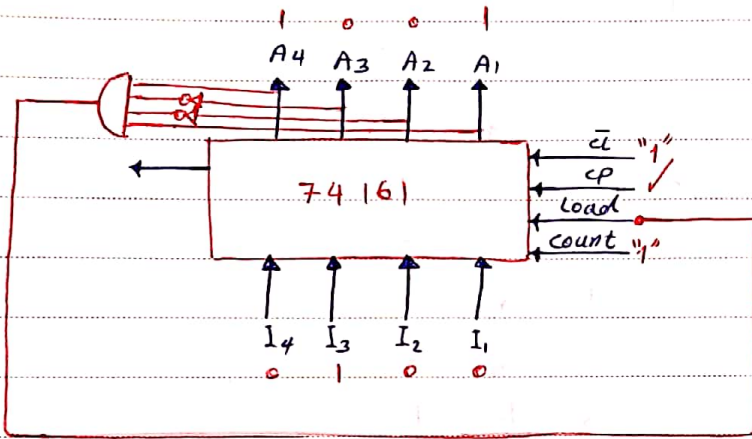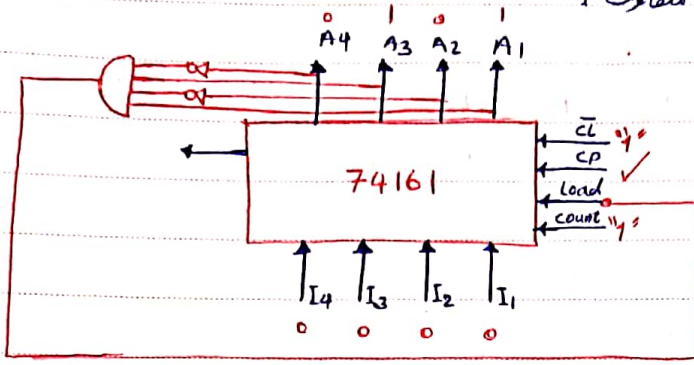چند نمونه طراحی شمارنده Mod-6 با استفاده از شمارنده مقدماتی



 شمارنده های آسنکرون ، شمارنده های موج کوبه (Ripple counter)  
در این شمارنده لزوماً تمام FF ها خط cp آنرا با این سرعت مدار وصل نیست و سیگنال 8 رقم برای ترکیب شدن از  
سیگنال دیگر موجود در مدار می گیرند.




«اتراییس»




	$A_8$	$A_4$	$A_2$	$A_1$	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	1	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	0	1	0
14	1	1	1	0	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

FF در لیست منقشہ والیں ترکیب میں لکھو

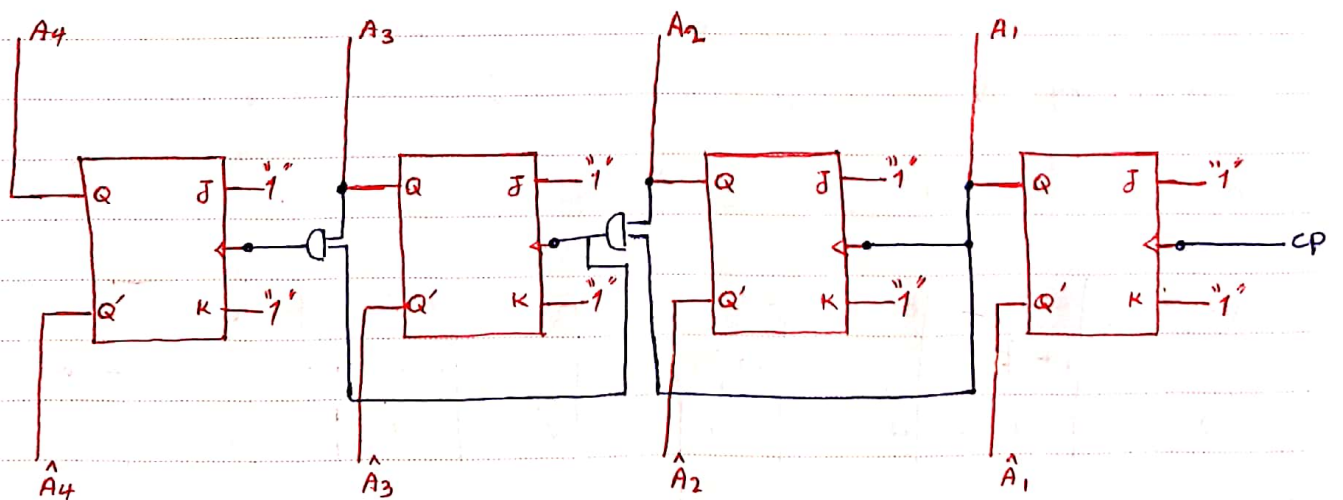

وہا ہستی

	$A_8$	$A_4$	$A_2$	$A_1$	$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	1	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0	1	0	0
12	1	1	0	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	0	1	0
14	1	1	1	0	0	0	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

 


استفاده از روش سینیالیت که در آن لازم است تا عملکرد هر کدام از FF ها مشخص کنیم.  
 FF چه موقع ترigger می شود.  
 یعنی: و وقتی ترigger شد، چه کاری انجام می دهد.

حکارت  $Q_1$  ← در اب پالینگ رونده پالس ساعت ترانزیر می شود ← مکتل لیدری


حکارت  $Q_2$  ← وقتی ترانزیر می شود  $Q_1$  از 1 ← 0 منتقل شود. ← اگر  $Q_8 = 0$  ← مکتل شود. اگر  $Q_8 = 1$  ← Reset می شود.

حکارت  $Q_4$  ← وقتی ترانزیر می شود  $Q_2$  از 1 ← 0 منتقل شود. ← مکتل شدن

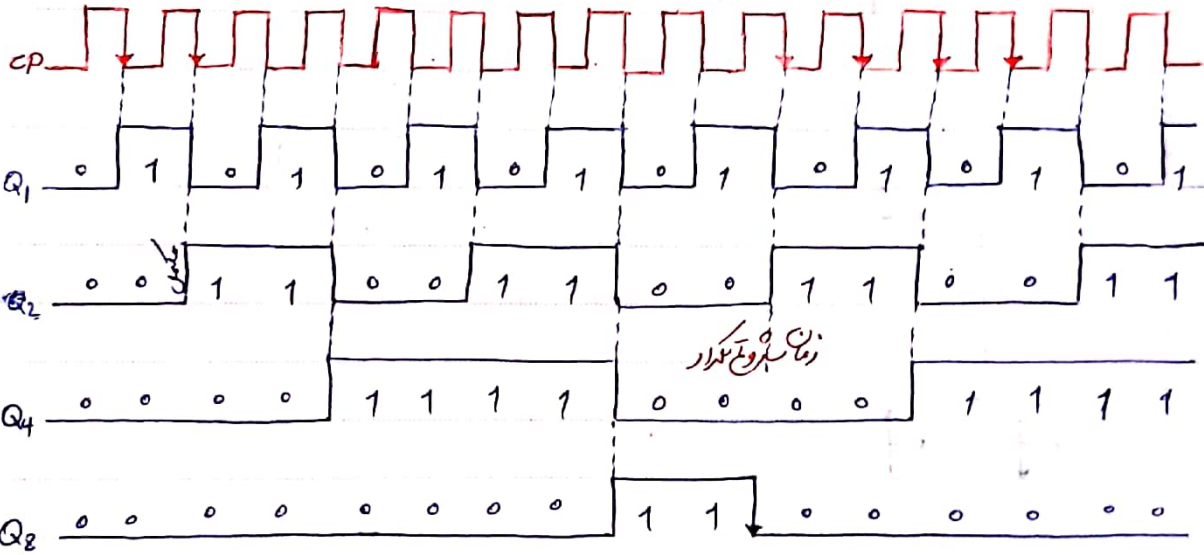حکارت  $Q_8$  ← وقتی ترانزیر می شود  $Q_4$  از 1 ← 0 منتقل شود. ← اگر  $Q_2 Q_4 = 0$  ← Reset می شود. اگر  $Q_2 Q_4 = 1$  ← مکتل می شود.




 مقادیر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ↑ 0 1 2 3 4 5  
دوره






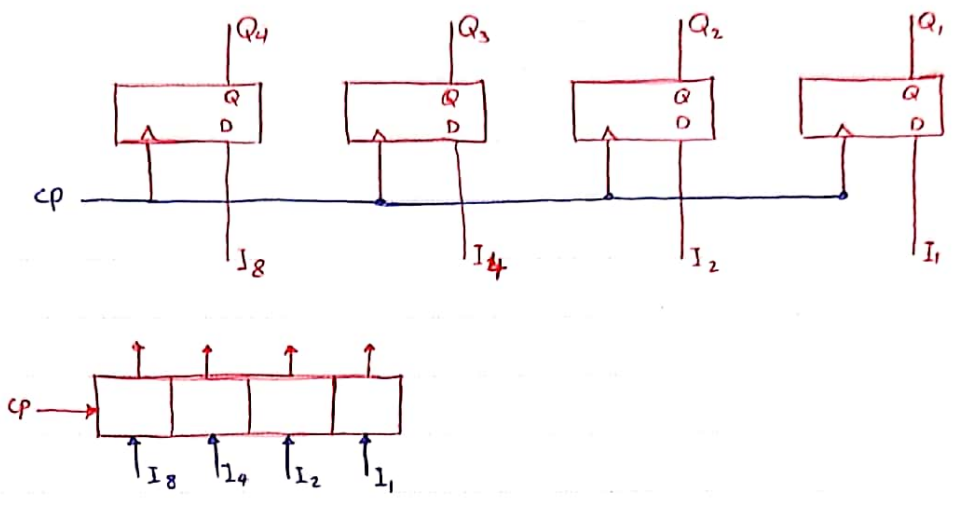
بیت ( Register ) :  
 بیت های حافظه ای نگهدارنده موقت داده ها با بزرگی می باشند. بیت که بصورت بلوک می نگهدارنده چندین بیت (بودار بیت) word سیستم مورد نظر می باشند، برای نگهداری هر بیت به یک FF نیاز دارد.  
 بیت چهار بیتی با D-FF :



بیت که با استفاده از FF های فعال سؤزنه وسطع پالین ساعت ساخته می شوند latch می گویند.  
 بیت های از نظر نحوه انتقال داده به داخل آنها :  
 بیت های باردار سؤزنه موازی ← در یک ترانزیستور FF که بر اساس داده های موجود بر روی خط داده ورودی بارگذاری می شوند.  
 بیت های بردار سؤزنه سری ← در بین بیت های یک خط ورودی داده وجود دارد و داده ها طی چند پالین ساعت (ابعاد بیت) با سؤفت محتوای FF که بطور متوالی، داده مورد نظر به داخل بیت بارگذاری می شود.  
 (به این بیت های ، بیت های انتقالی گفته می شود.)

 


 یک تفاوت بین بیت موازی و سری ← در موازی، داده ها در یک پالین به بیت منتقل می شود ولی در بیت سری داده ها طی چند پالین، به بیت منتقل می شود.




Subject :

Year. 98 Month. 03 Date. 05 ( )

 


- $I \rightarrow Q_1$       1
- $Q_1 \rightarrow Q_2$       2
- $Q_2 \rightarrow Q$       3
- $Q \rightarrow Q$       4


بیت موازی دو بیتی با RS-FF

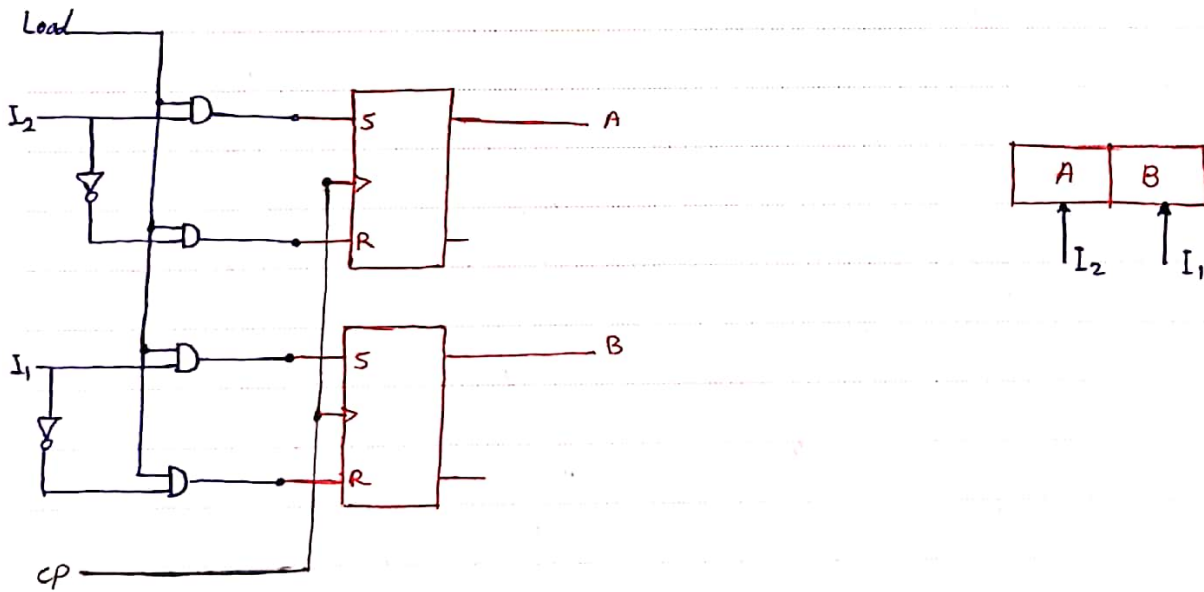

 خط load ← بیت خط کنترلی برای کنترل نمودن زمان انتقال داده به داخل بیت به غیر از CP می باشد.




 ثبت انتقال دو جهت با امکان بارش و بار شدن



میانگین خواصیم داشته باشیم که بر اساس آدرس داده شده بصورت جدول زیر عمل کند:



$S_1$	$S_0$	عملکرد
✓ 0	0	ابتعاد نگه‌داری داده‌ها موجود
✓ 0	1	SI (Shift Left) - شیفت سری چپ
✓ 1	0	Serial Input (Shift Right) - شیفت سری راست
✓ 1	1	Parallel Input - بارش و بار شدن موازی

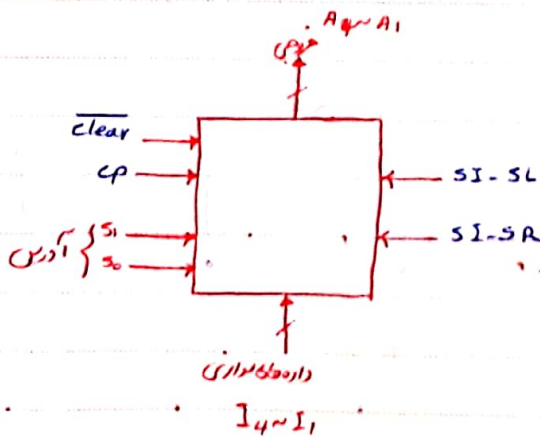





تولید دنباله های زمانه (Timing Sequences):  
 مدارهایی که دنباله های زمانه مشخصی با مدارهای موزنی و سری تولید می کنند و سیگنال های تولید شده بعنوان  
 سیگنال کنترل انتقال می تواند مورد استفاده قرار گیرد.  
 در واقع به دنبال تولید سیگنال های Word-Time برای مدارهای سری و موزنی می باشیم.

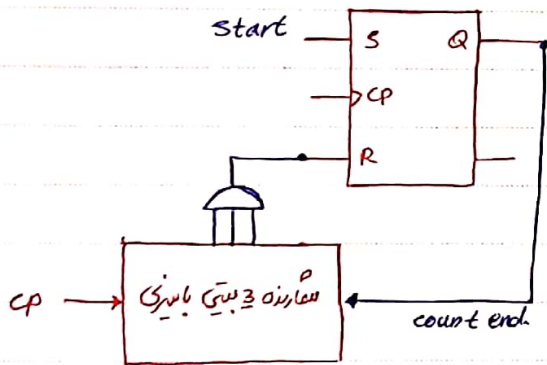 مدار مولد سیگنال Word-Time برای بیت word جهت بیت:





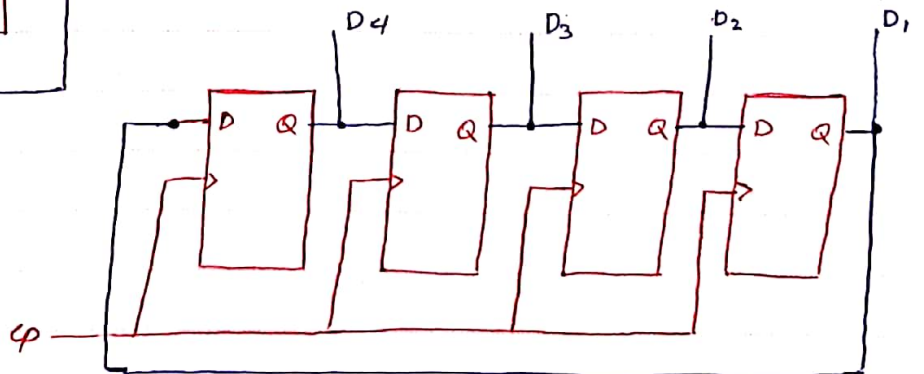 شمارنده حلقوی (Ring counter):  
 چند FF بصورت سری طی شکل زیر استفاده می کنند:




Subject:


Year. 98 Month. 03 Date. 07 ( )

 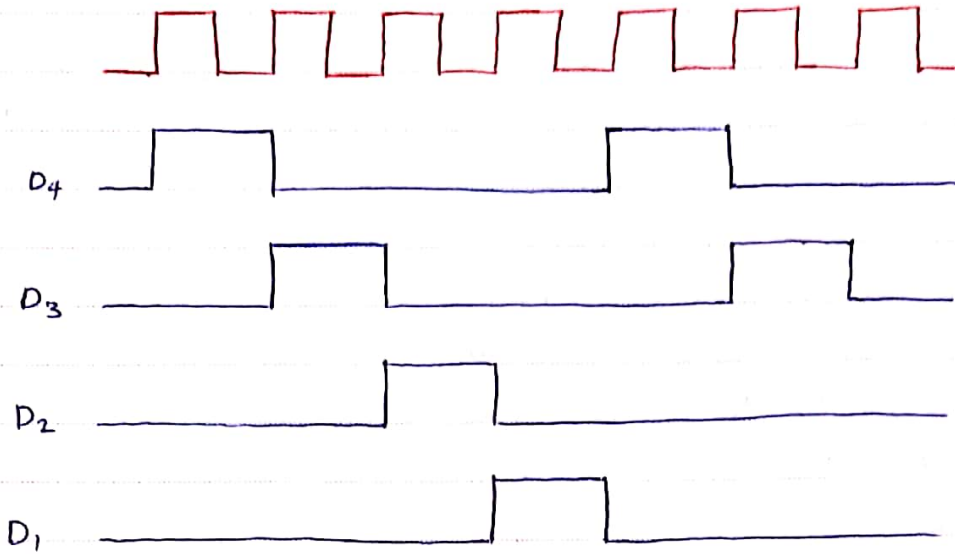

طراحی بر اساس دیگدر:

 



$y_1$	$y_0$	
0	0	$D_1 = 1$
0	1	$D_2 = 1$
1	0	$D_3 = 1$
1	1	$D_4 = 1$

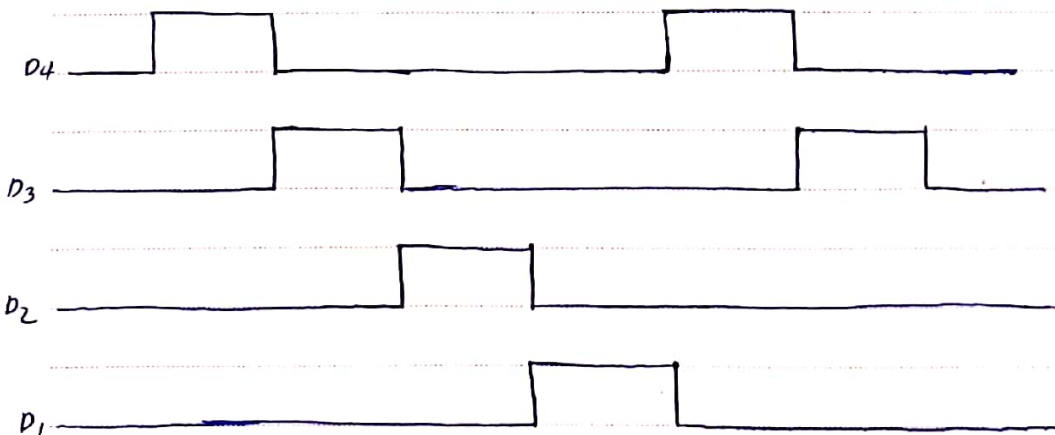

شماره جانوک:


در این شماره از چند FF بطور موازی استفاده شده و خروجی Q کم ارزش ترین، و ورودی پر ارزش ترین FF وصل شده است (ساختار انتقال سری است) در حالت اول تمام FF clear 0 کنیم.

شماره پالس	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	تولید خروجی انتقال
1	0	0	0	0	$T_1 = D_4 D_1'$
2	1	0	0	0	$T_2 = D_4 D_3'$
3	1	1	0	0	$T_3 = D_3 D_2'$
4	1	1	1	0	$T_4 = D_2 D_1'$
5	1	1	1	1	$T_5 = D_4 D_1$
6	0	1	1	1	$T_6 = D_4' D_3$
7	0	0	1	1	$T_7 = D_3' D_2$
8	0	0	0	1	$T_8 = T_2' T_1$

  





جمع کثرتہ لا بیستی ضروری (این FA) :

 

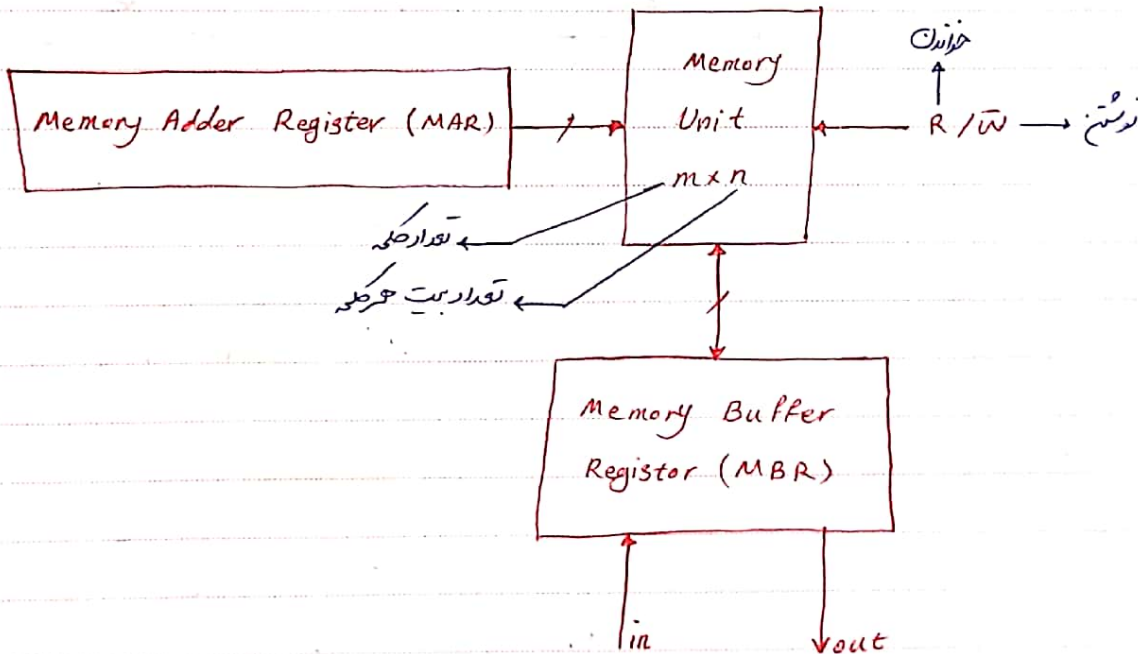Random Access Memory (RAM) : (جزواً لسانیت)



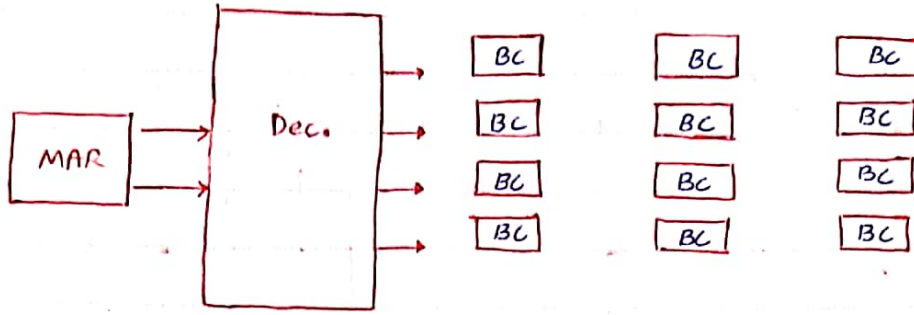مجموعه  $\left\{ \begin{array}{l} m = 4 \\ n = 3 \end{array} \right.$



BC ← ستون‌های باینری که عمل ریاضی و سازی ۱ بیت باینری دارند و بکود های تشکیل دهنده واحد اصلی حافظه می‌باشند.

